

KN35-

L.C.

CALCULATION.

vol. 3.

L.C.

Filter တို့ကို ဖန်တီးရန် ၄-မျိုး ရှိသည်။


1. Low pass filter:- Cut-off frequency ထက်မြင့်သော frequency signal ကို ဖြတ်ကျယ်စေပြီး cut-off frequency ထက်နိမ့်သော frequency signal ကို ပြန်လည်ကူးသွင်းသည်။

2. High pass filter:- f_c ထက်မြင့်သော freq. signal ကို ပြန်လည်ကူးသွင်းပြီး f_c ထက်နိမ့်သော freq. signal ကို ဖြတ်ကျယ်စေသည်။

3. Band pass filter:- Lower cut-off နှင့် Upper cut-off အကြားရှိ freq. signal ကို ပြန်လည်ကူးသွင်းပြီး ဤ band ကို အပြင်ရှိသော frequency signal ကို ဖြတ်ကျယ်စေသည်။


4. Band Elimination Filter:- Lower cut-off နှင့် upper cut-off အကြားရှိ freq. signal ကို ဖြတ်ကျယ်စေပြီး f_c band ပြင်ပရှိသော frequency signal ကို ပြန်လည်ကူးသွင်းသည်။

PROTOTYPE FILTER (CONSTANT K-TYPE)

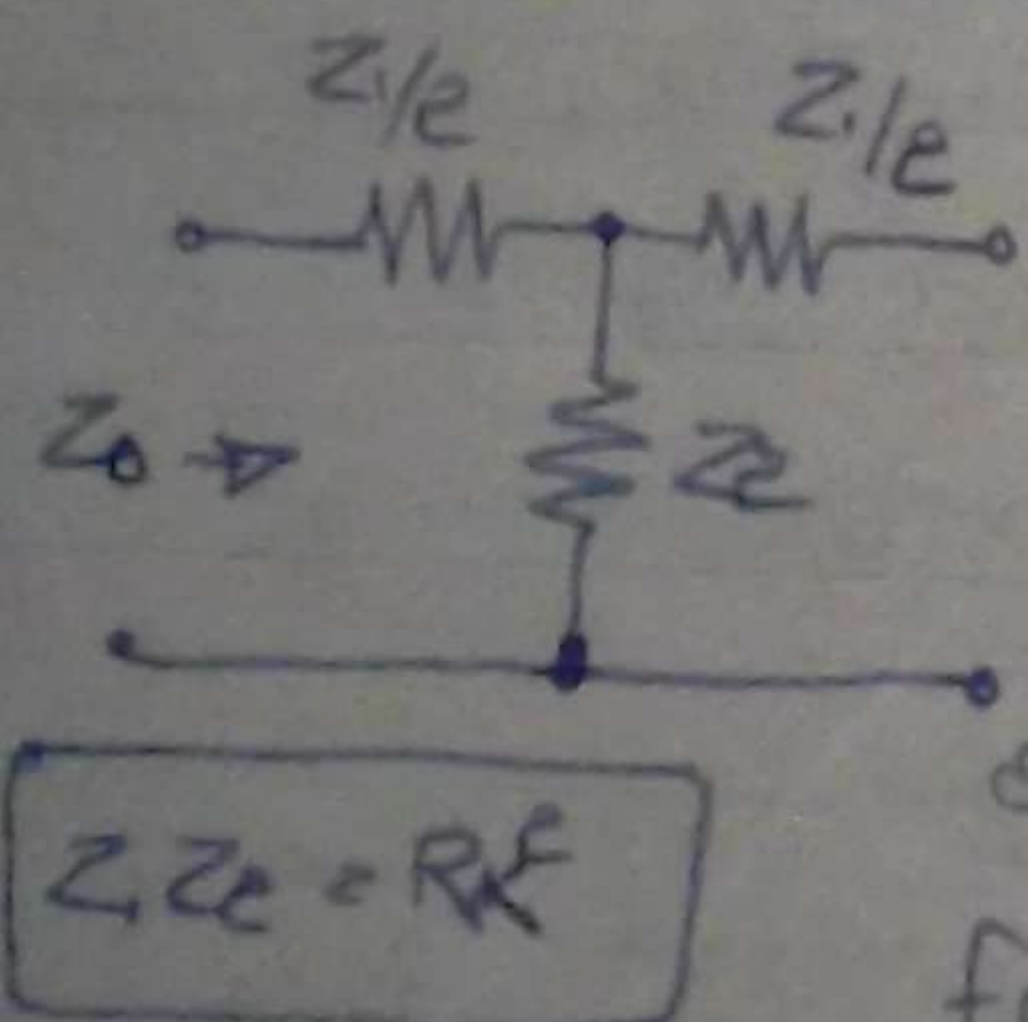


(4 terminal T & π section N/W ပြုလုပ်ထားသည်။)

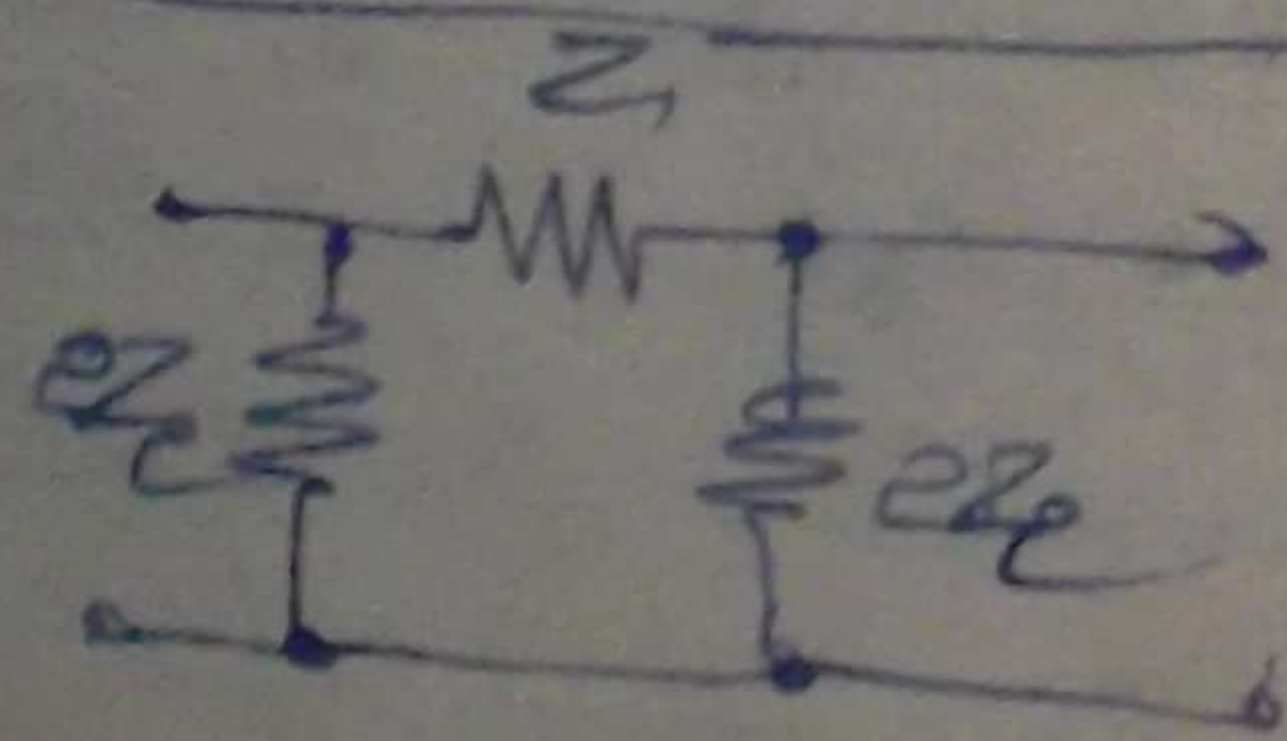Filter ကို 4 terminal N/W ပြုလုပ်ထားပြီး ပြန်လည်ကူးသွင်းသည်။ Proto-type filter တွင် $Z \times Z_e = R_k^2$ ဖြစ်ပြီး R_k သည် constant ဖြစ်ပြီး ဤ filter ကို constant k filter ဟုလည်းခေါ်သည်။



π section
K-type

1. LOW PASS FILTER:-

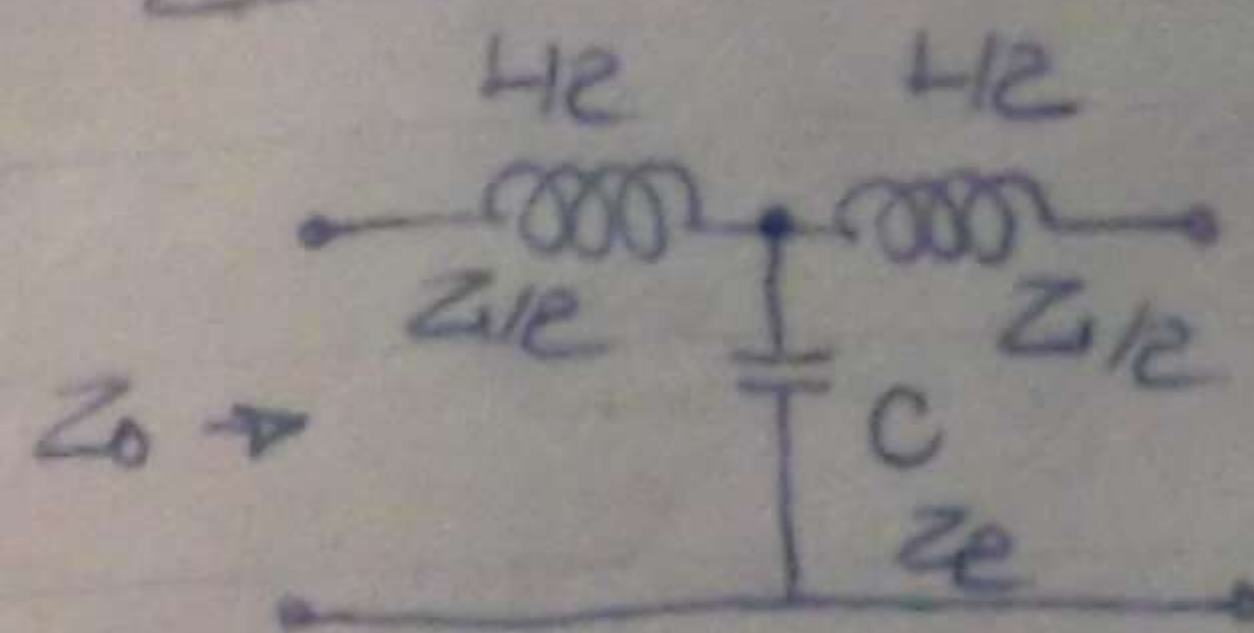

$$Z_1 = j\omega L, Z_e = \frac{1}{j\omega C}$$

$$R_k = \sqrt{Z_1 Z_e}$$

$$\therefore R_k = \sqrt{L/C}$$

constant, prototype

$$Z_1 = -4Z_e \text{ (at } f_c)$$

$$j2\pi f_c L = -\frac{1}{j2\pi f_c C}$$

$$\therefore -4\pi^2 f_c^2 LC = -\frac{1}{C^2} \quad [j^2 = -1]$$

$$\therefore f_c = \frac{1}{\pi \sqrt{LC}}$$

$$\text{But, } R_k = \sqrt{L/C} \Rightarrow \frac{R_k}{L} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$


$$\therefore f_c = \frac{R_k}{\pi L} \Rightarrow L = \frac{R_k}{\pi f_c}$$

$$R_k \cdot C = \sqrt{LC}$$

$$\therefore f_c = \frac{1}{\pi R_k C} \Rightarrow C = \frac{1}{\pi f_c R_k}$$


$$R_k = Z_0 \Rightarrow Z_0 \text{ နှင့် } f_c \text{ သိလျှင် } L, C \text{ ရှာနိုင်သည်။}$$

(f_c ရှာရန် $Z_1, Z_e = 4Z_e$ ဖြစ်စေရန်)

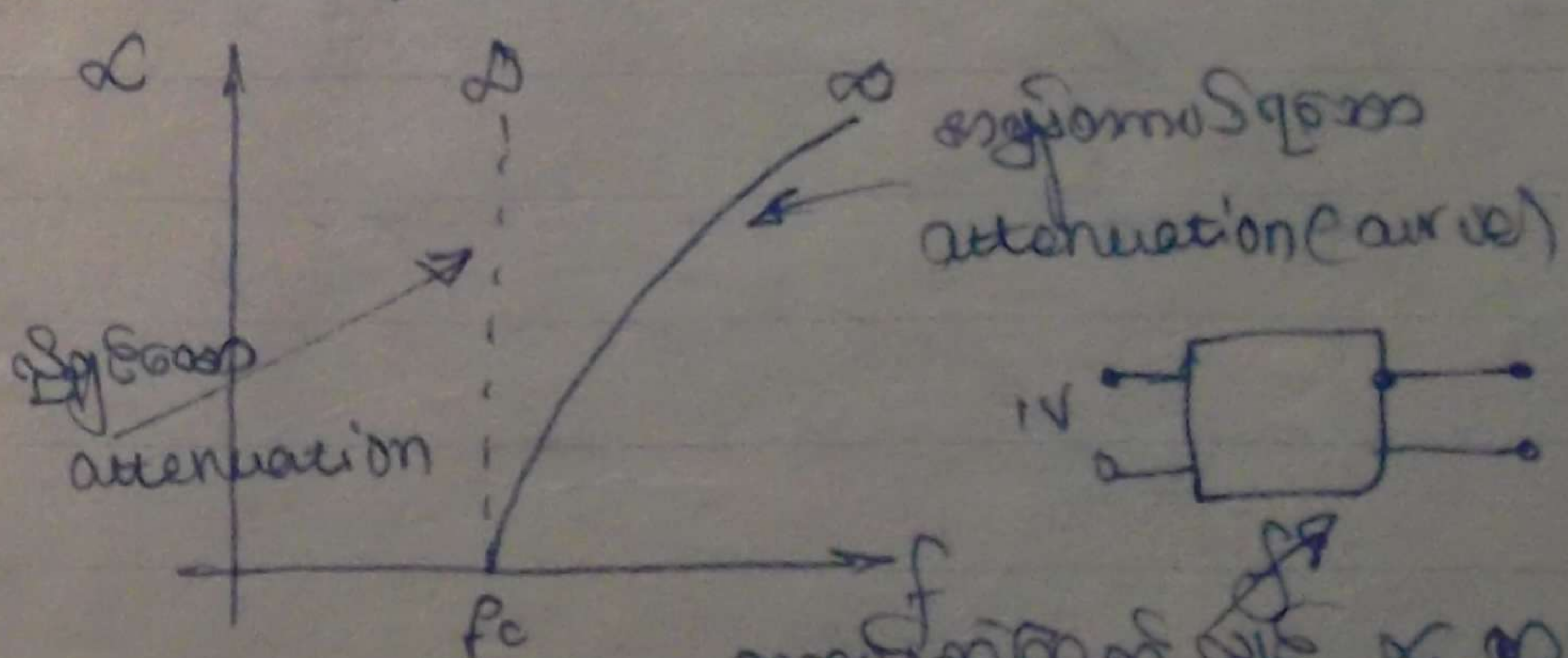

တကယ်တမ်း ဖြစ်ရန် α ကို တွက်ချက်ရမည်။

1 terminal N/W of ZOT graph

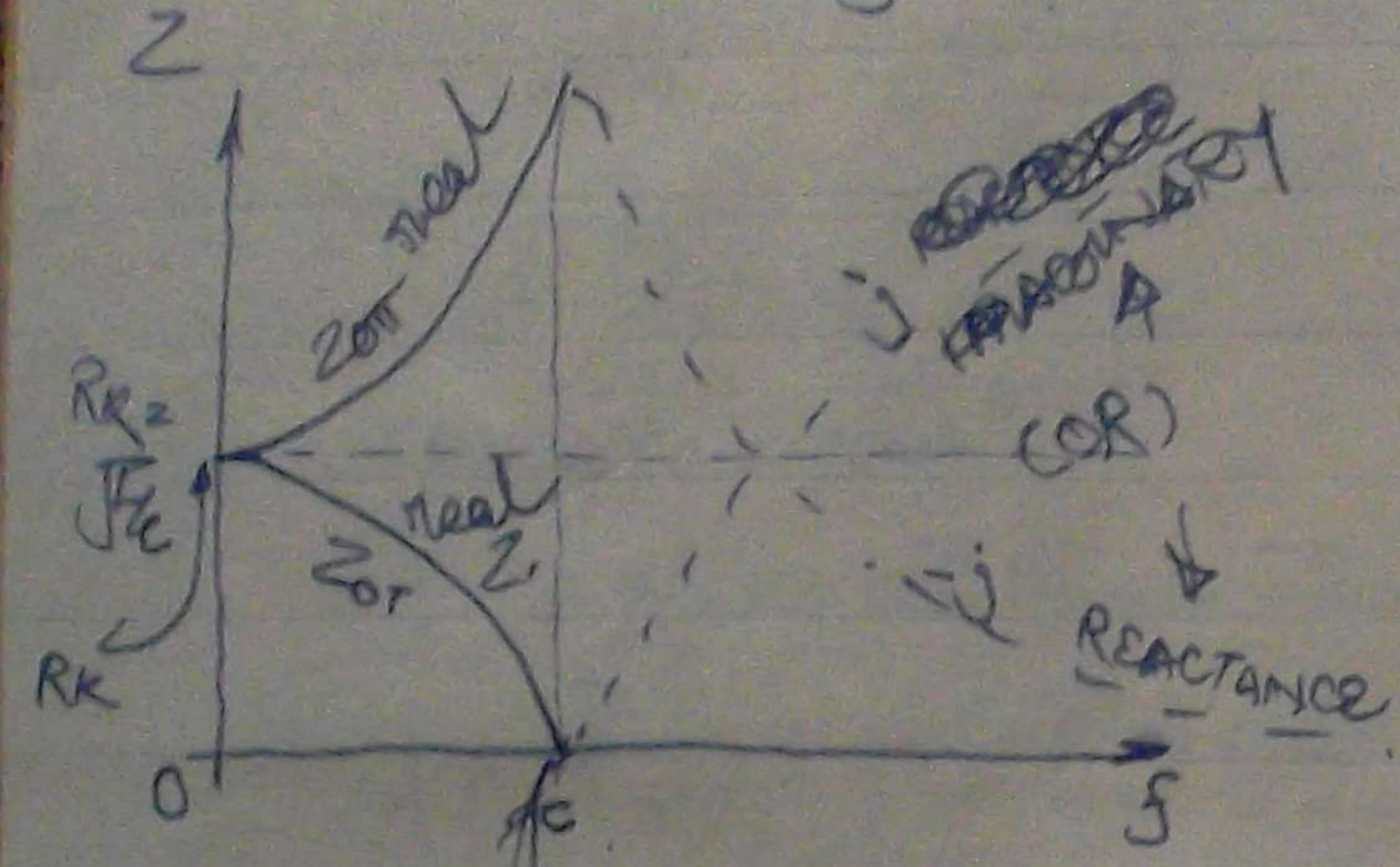

$$\frac{Z_L}{Z_C} = \frac{j\omega L}{1/j\omega C}$$

$$= -\frac{\omega^2 LC}{1}$$

$$= -\frac{4\pi^2 f^2 LC}{1}$$

$$= -\left(\frac{f}{f_c}\right)^2$$

$$\therefore Z_{OT} = -\left(\frac{f}{f_c}\right)^2 - R_K$$

$$Z_{OT} = \sqrt{Z_L Z_C} \sqrt{1 + \frac{Z_L}{Z_C}}$$

$$= R_K \sqrt{1 - \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}$$

(from eq 1))

$$\therefore Z_{OT} = \frac{R_K}{\sqrt{1 - \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$



R_K & f_c are constant or given by problem

$\therefore Z_{OT}$ & Z_{OT} are functions of f (See vector dia.)

2. HIGH PASS FILTER

4 MKS

CP 8-83

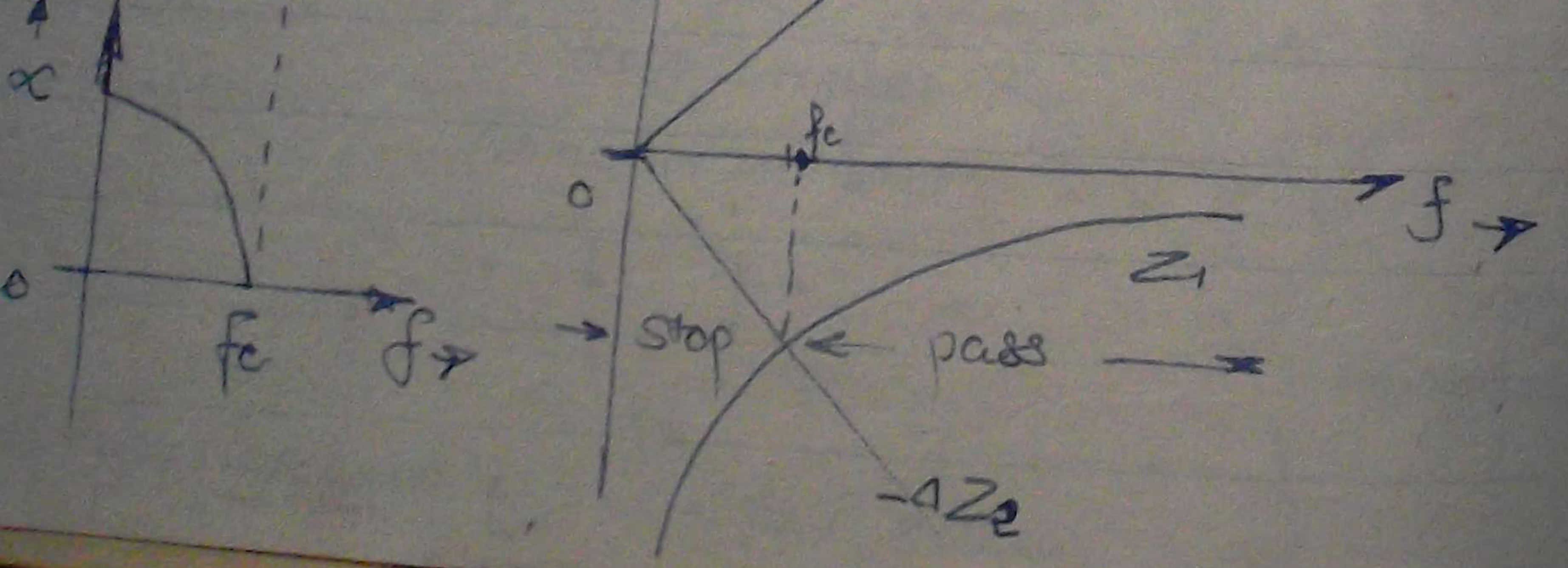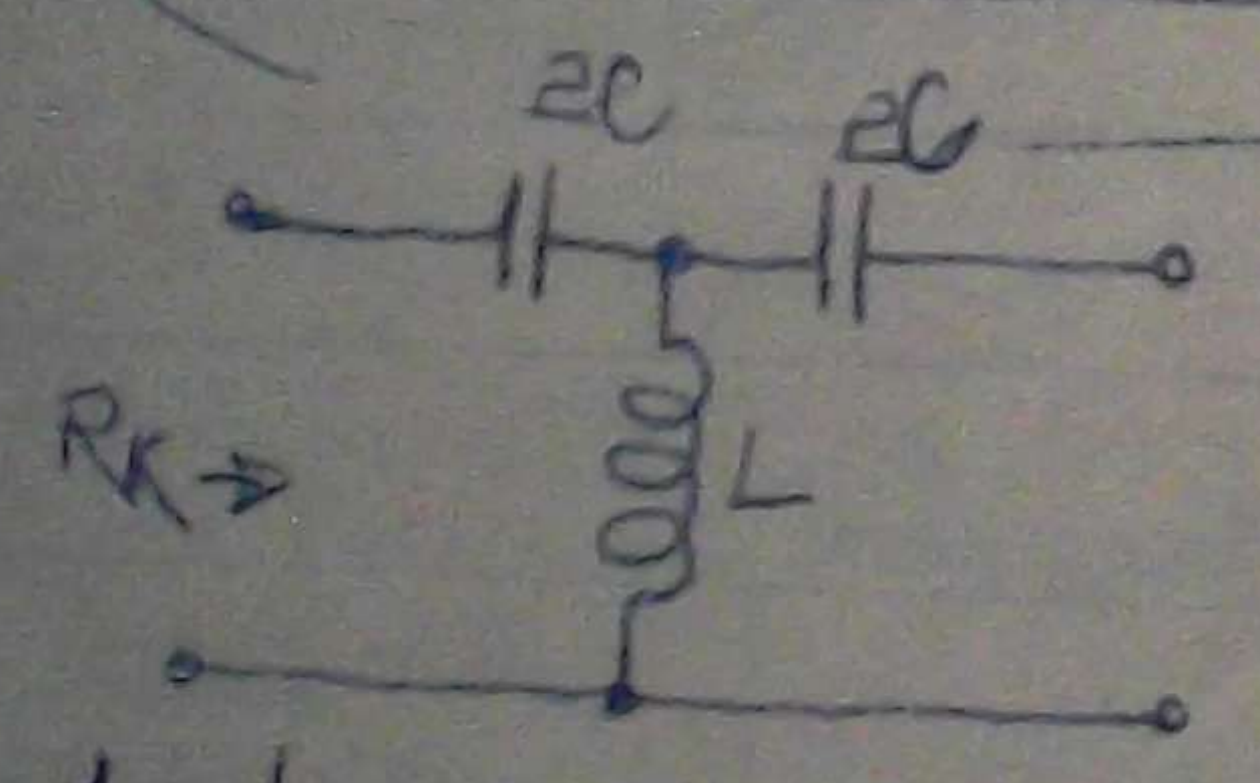

$$Z_L = -j\omega L$$

$$\frac{1}{j\omega C} = -4j\omega L$$

ve cancelled.

$$\Delta \omega_c^2 CL = 1$$

$$(2\pi f_c)^2 = \frac{1}{\omega_c L C}$$

$$f_c = \frac{1}{4\pi \sqrt{LC}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{R_K}{L} \Rightarrow$$

$$\therefore f_c = \frac{R_K}{4\pi L} \Rightarrow$$

$$L = \frac{R_K}{4\pi f_c}$$


$$\sqrt{LC} = R_K C \Rightarrow$$

$$f_c = \frac{1}{4\pi R_K C} \Rightarrow$$

$$C = \frac{1}{4\pi f_c R_K}$$

(Ladder network $\rightarrow$ 2 stages: π section & T section)

using π & T section network

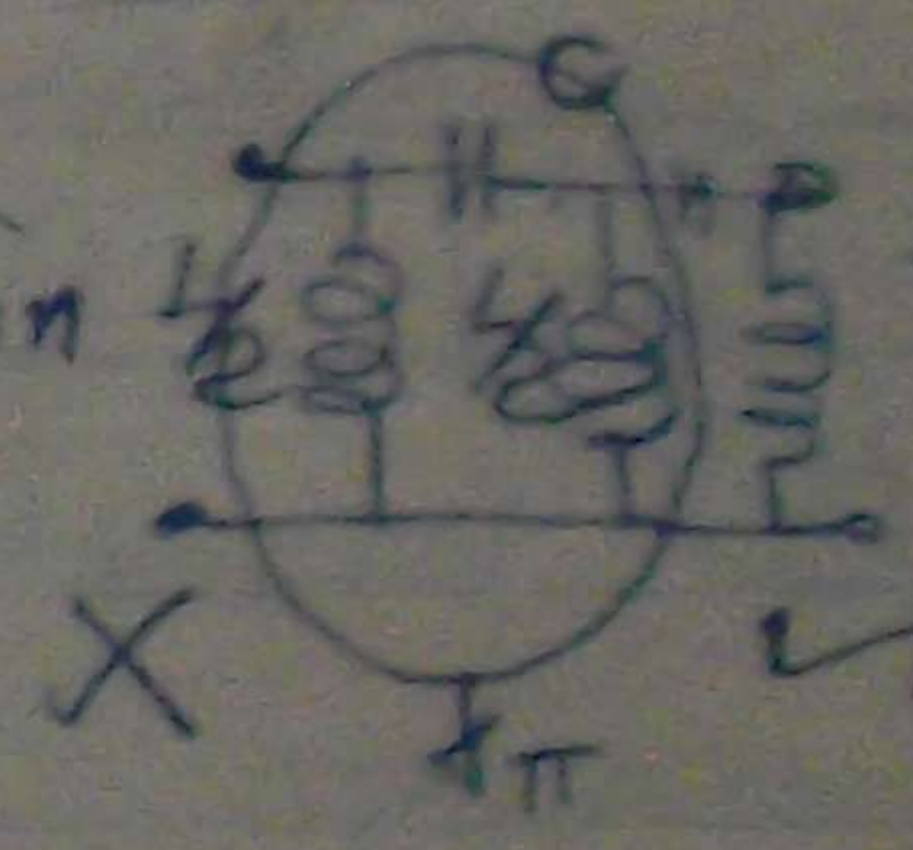


Z_{OT} formula

$$Z_{OT} = R_K \sqrt{1 - \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}$$

T -section

$$Z_{OT} = \frac{R_K}{\sqrt{1 - \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$

π section

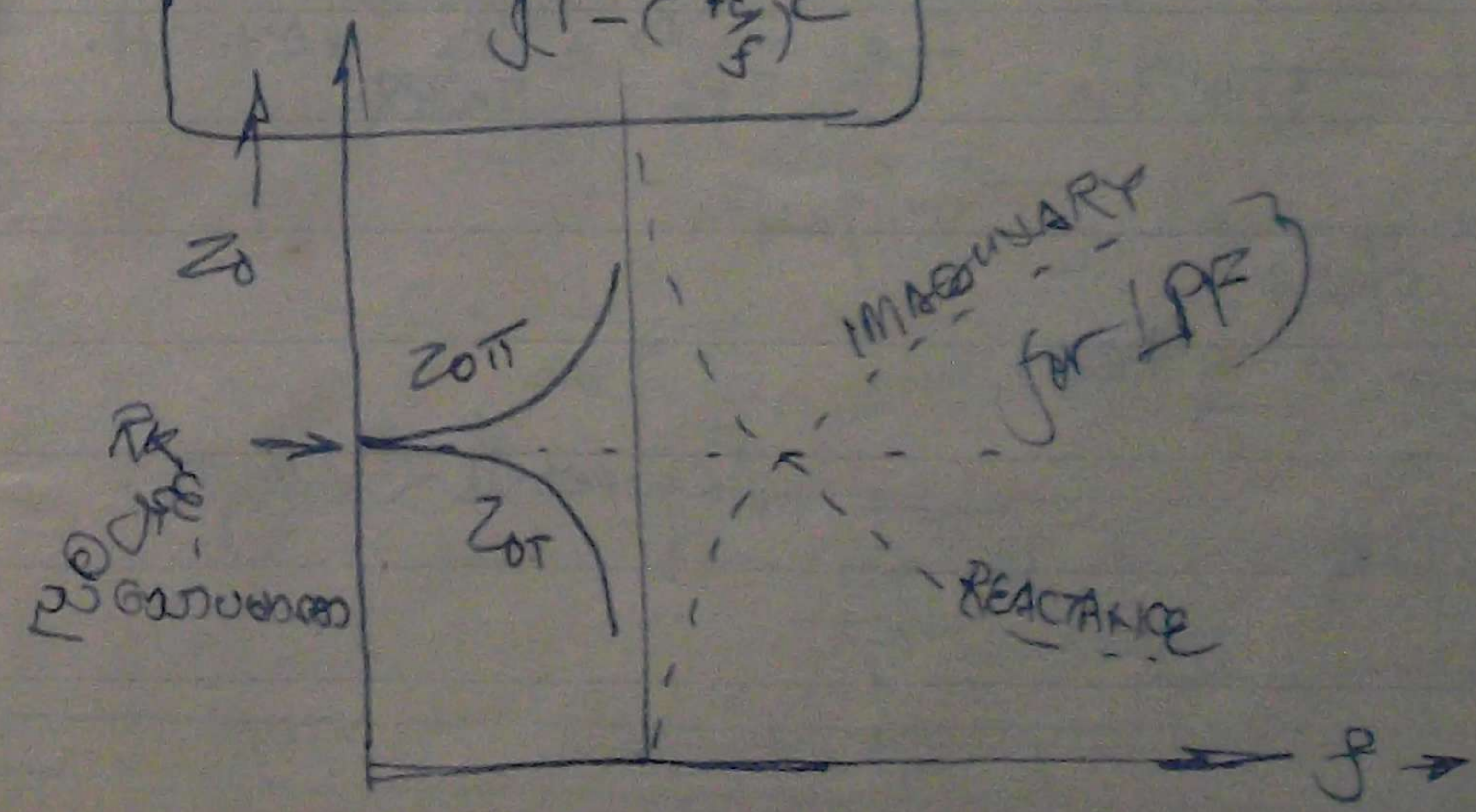




freq. & ZOT graph
graph of Z_{OT}
comparing

H.P.F. graph
comparing

Ans:

82 4mks

BAND PASS FILTER

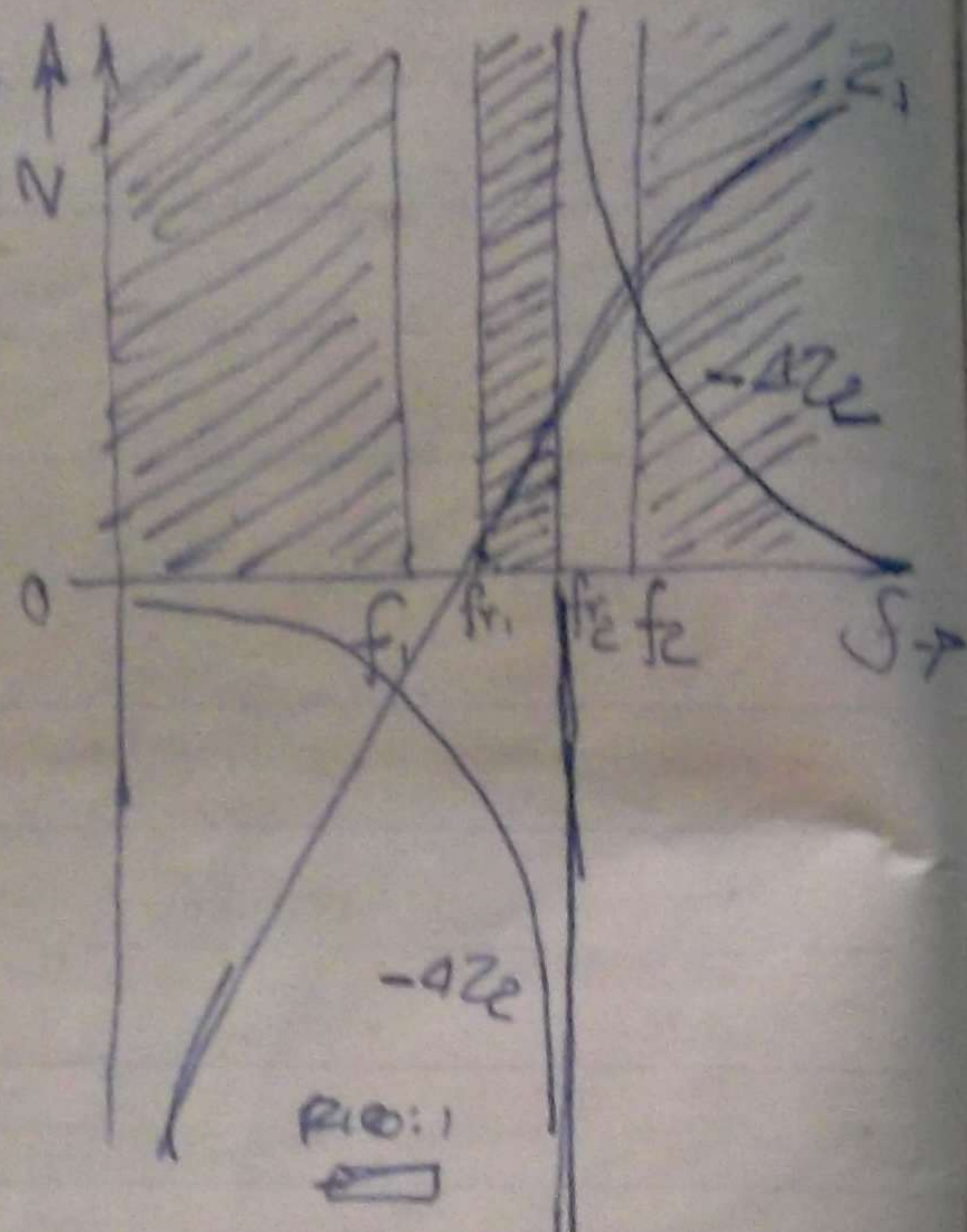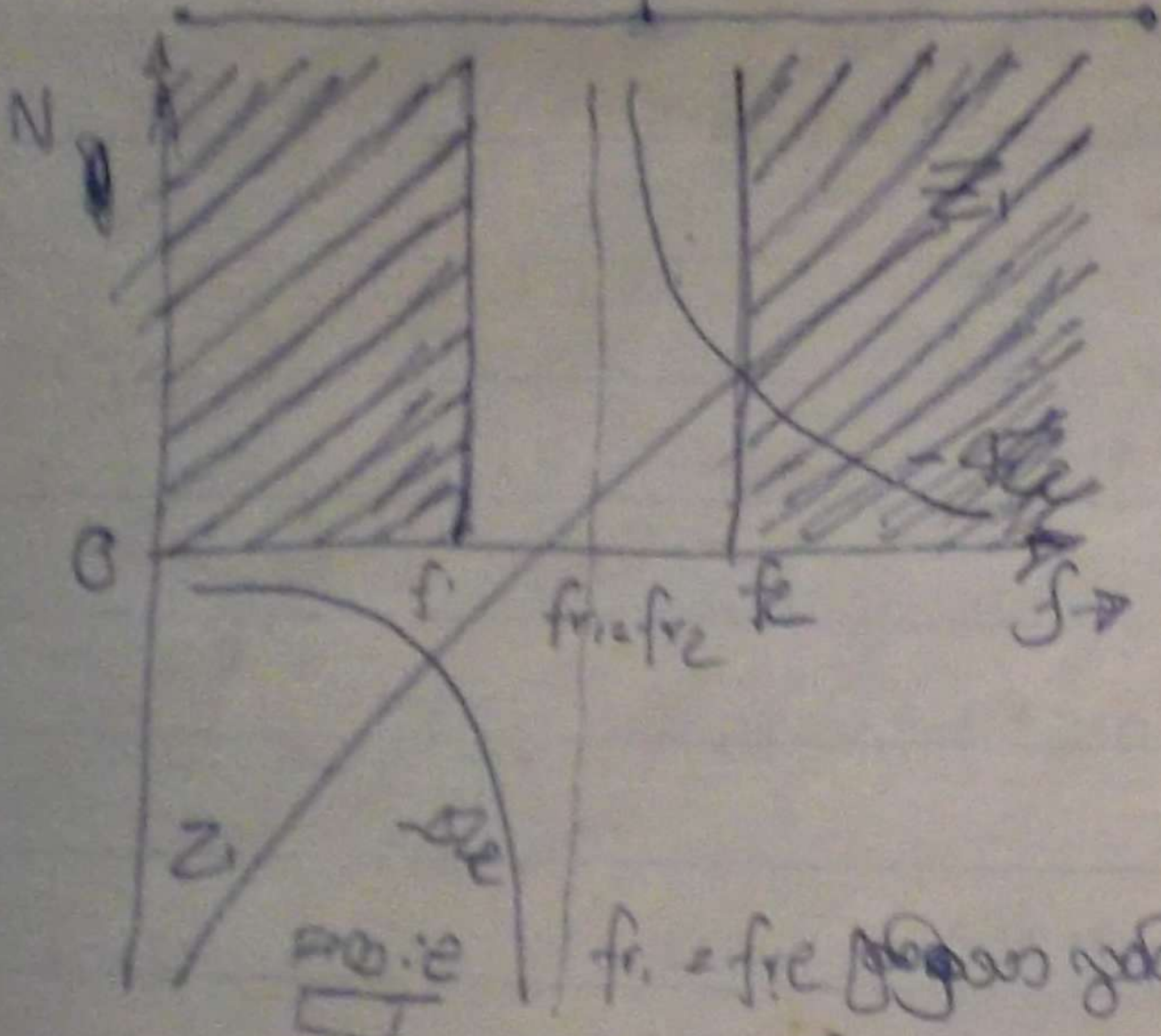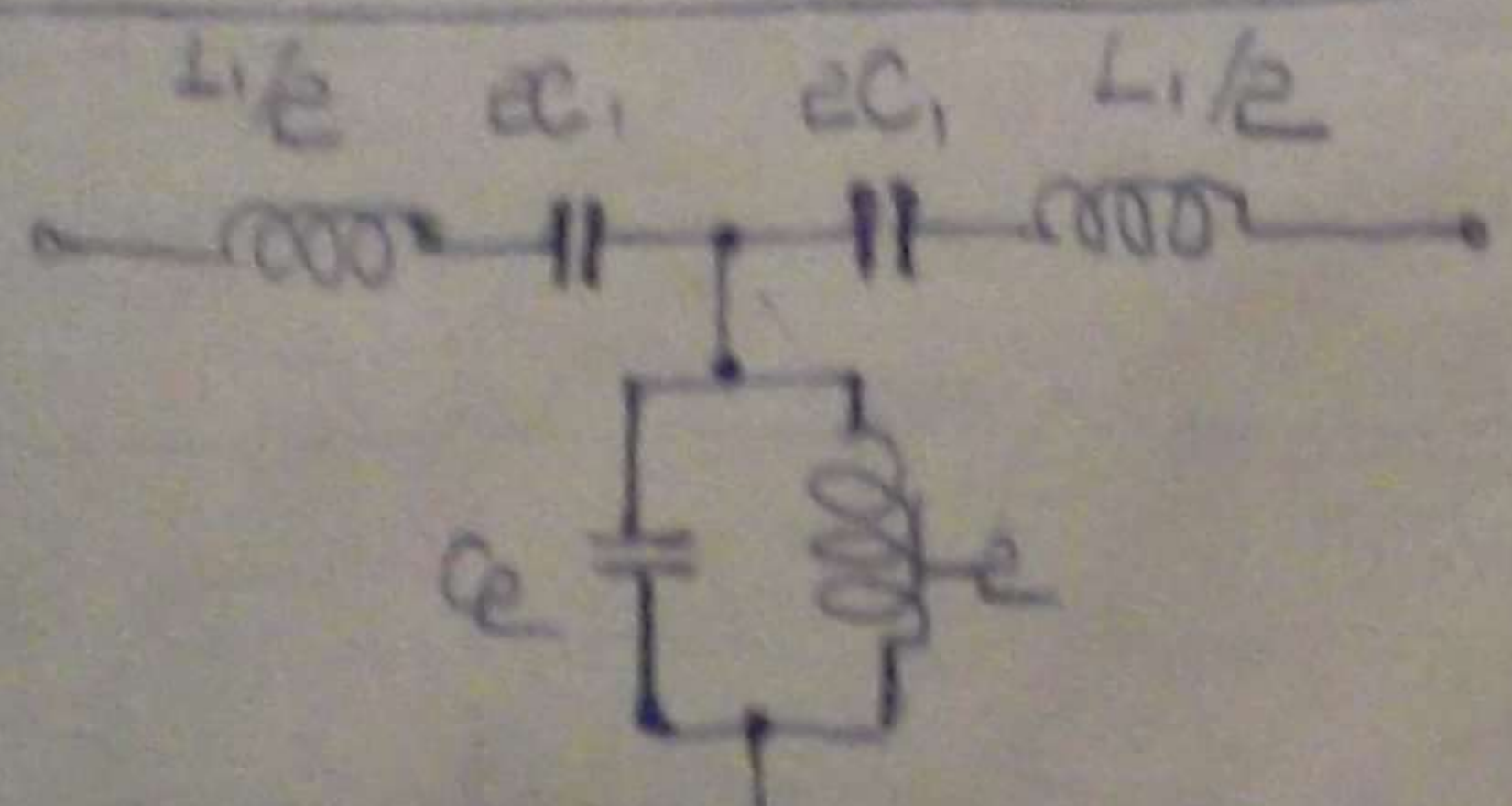

$f_{r1} \neq f_{r2}$ ဖြစ်ရင် attenuation band ဖြစ်နေတာပဲ

$f_{r1} = f_{r2}$ ဖြစ်ရင် ဖတ်နေတာပဲ pass ဖြစ်နေတာပဲ

6.7.83 → 21.7.83

သတ်မှတ် frequency band အတွင်း signal ပျက်စီးမှု pass ဖြစ်ပြီး၊
 နှစ် band အပြင်ဘက်တွင် signal အားကိုးကိုး attenuation ဖြစ်သော filter ဖြစ်သည်။
 နှစ်ကို low pass နှင့် high pass ဝါးကို ခေါ်ဆိုသော အတိုင်း ဖြစ်သည်။
 series arm နှင့် shunt arm တို့တွင် capacitor နှင့် inductor ကို သုံးသပ်ပြီး series resonance နှင့် parallel resonance အတိုင်း ခေါ်ဆိုသည်။

ဥပမာ series resonance နှင့် parallel resonance အတိုင်း ခေါ်ဆိုသော အတိုင်း f_{r1} နှင့် f_{r2} ဖြစ်သော frequency ဖြစ်သည်။

stop band အတွင်း pass band f_1 to f_2 အတွင်း frequency အားကိုးကိုးကို pass ဖြစ်သော အတိုင်း ခေါ်ဆိုသည်။ ဥပမာ f_1 နှင့် f_2 အတွင်း ဖြစ်သော အတိုင်း ခေါ်ဆိုသည်။
 ဖြစ်သော f_1 နှင့် f_2 ဖြစ်သော signal အားကိုးကိုးကို pass ဖြစ်သော အတိုင်း ခေါ်ဆိုသည်။
 lower cutoff f_1 , f_2 upper cutoff frequency အတိုင်း ခေါ်ဆိုသည်။

Series arm resonance frequency

$$f_{r1} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}$$

Shunt arm resonance frequency

$$f_{r2} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C_2}}$$

But $f_{r1} = f_{r2} \Rightarrow L_1 C_1 = L_2 C_2$

$$Z_1 = j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \quad (C_1 \text{ and } L_1 \text{ are series})$$

$$Z_2 = \frac{j\omega L_2 \times \frac{1}{j\omega C_2}}{j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} \quad (L_2 \text{ and } C_2 \text{ are parallel})$$

$$Z_1 \times Z_2 = \frac{L_2}{C_1} = \frac{L_1}{C_2} = R_k^2$$

$$R_k = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}} = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}}$$

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{f_c}{f_o} \quad \text{SCOP}$$

$$f_{r1} = f_{r2} = f_o \quad f_o = \sqrt{f_1 \cdot f_2} \quad (\text{တူညီသော frequency})$$

(formula derivation ပြီးရောက်ပါသည်)

$$C_1 = \frac{f_2 - f_1}{4\pi f_1 f_2 R_k}$$


$$L_1 = \frac{R_k}{\pi (f_2 - f_1)}$$

$$L_e = \frac{R_k(f_e - f_i)}{4\pi f_i f_e}$$

$$C_e = \frac{1}{\pi R_k(f_e - f_i)}$$

Ex 4. 1250 Hz & 2000 Hz signals frequency elimination constant k type bandpass filter design (Rk = 4kΩ)
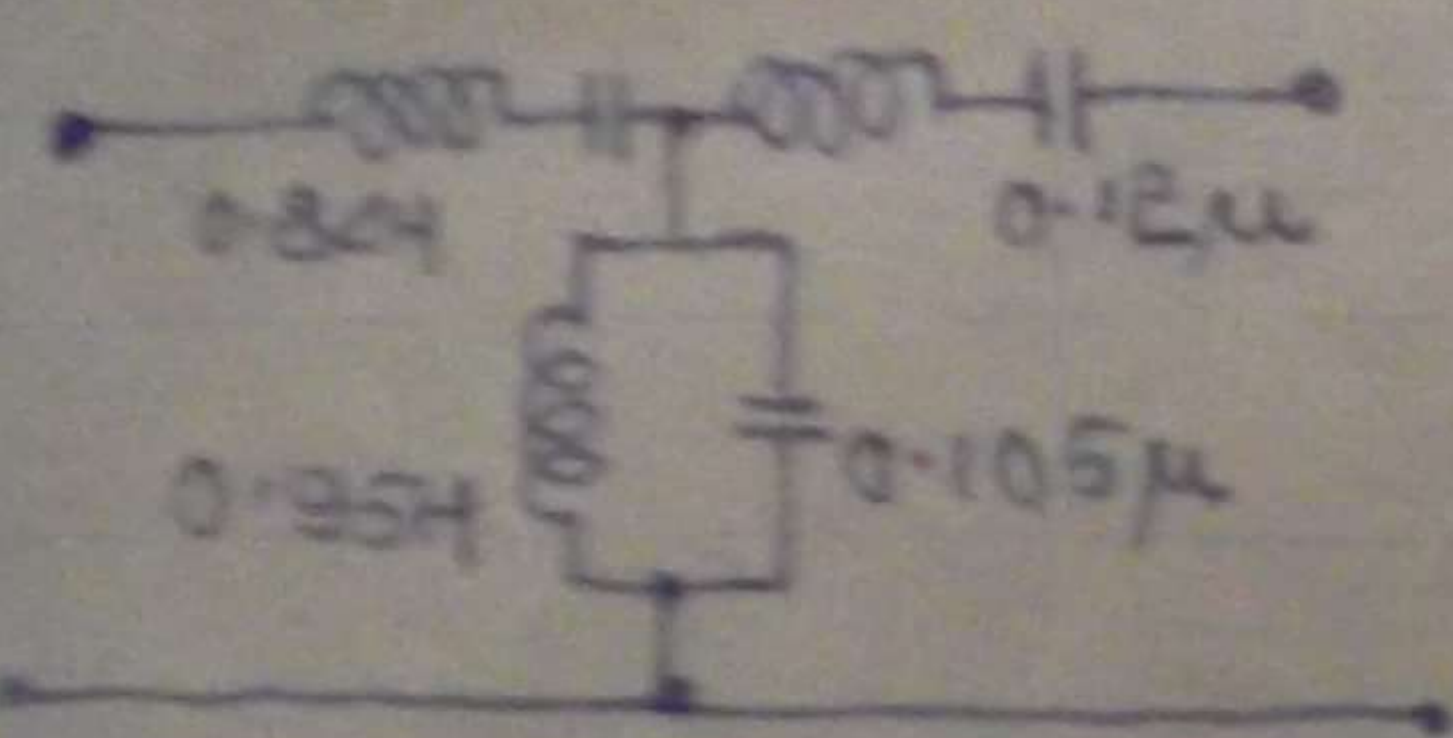
$$f_i = 1250 \text{ Hz}, f_e = 2000 \text{ Hz}, R_k = 4 \text{ k}\Omega$$



$$L_e = \frac{R_k(f_e - f_i)}{4\pi f_i f_e} = \frac{4000 \times 750}{4\pi \times 1250 \times 2000} = 0.95 \text{ mH}$$



$$R_k^2 = \frac{L_e}{C_e}$$

$$\therefore C_e = \frac{L_e}{R_k^2} = \frac{0.95 \times 10^{-6}}{(4 \times 10^3)^2} = 0.006 \text{ μF}$$

$$L_i = \frac{R_k}{\pi(f_e - f_i)} = \frac{4000}{\pi \times 750} = 1.68 \text{ mH}$$

$$\therefore C_e = \frac{L_i}{R_k^2} = \frac{1.68 \times 10^{-3}}{(4 \times 10^3)^2} = 0.105 \text{ μF}$$

4. Band Elimination Filter

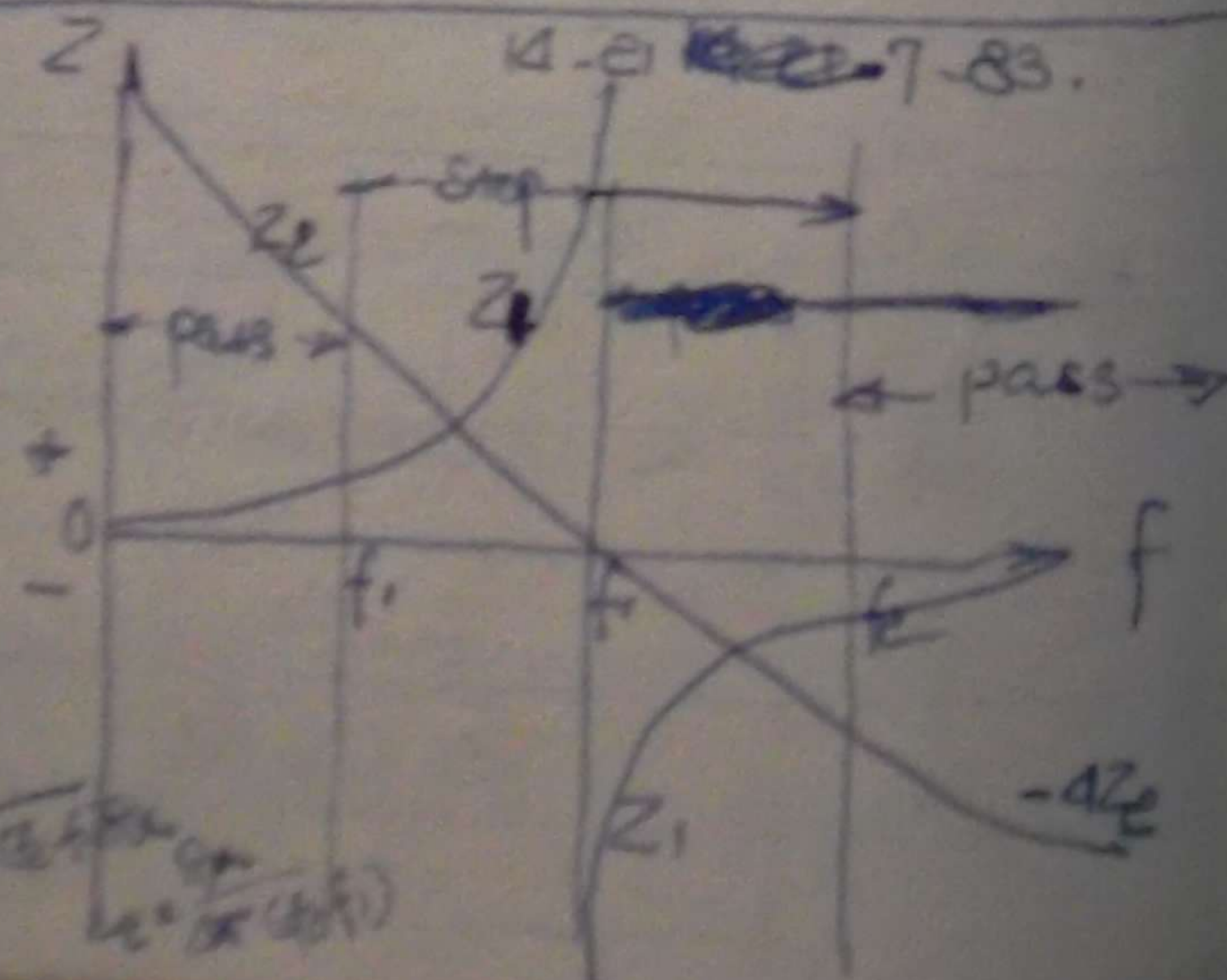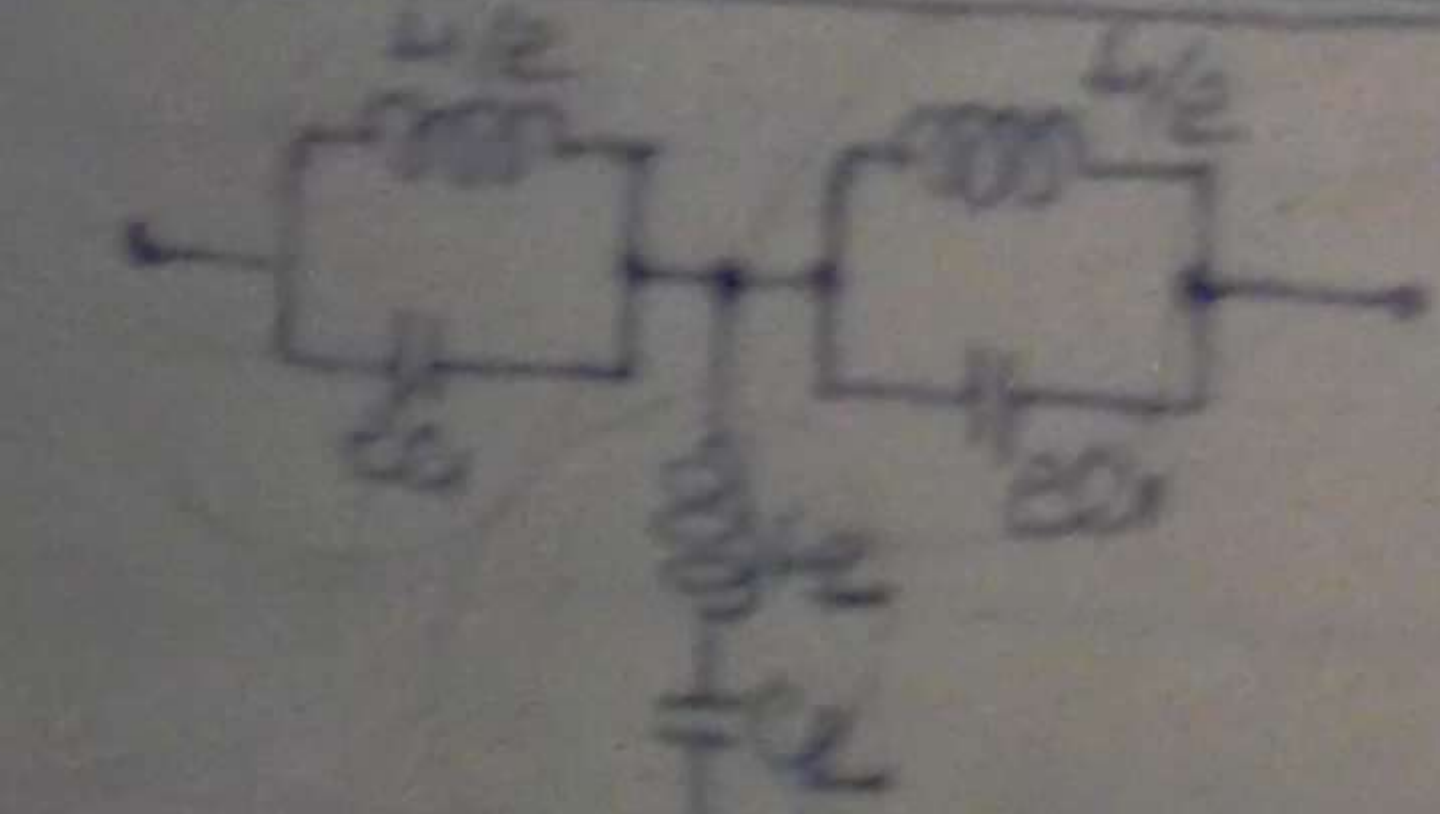

$$L_{BPF} = L_i = \frac{R_k(f_e - f_i)}{\pi f_i f_e}$$

$$C_{BPF} = C_i = \frac{1}{4\pi R_k(f_e - f_i)}$$

$$L_e = \frac{R_k}{4\pi(f_e - f_i)}$$

$$C_e = \frac{f_e - f_i}{\pi R_k f_i f_e}$$


$$f_r = \sqrt{f_i f_e}$$

$$R_k^2 = \frac{L_e}{C_i} = \frac{L_i}{C_e}$$

Band elimination filter design: series arm & shunt arm design. frequency elimination design, f_i & f_e are lower & upper cut-off frequency. f_i & f_e are signal frequencies that are attenuated in the band stop signal frequencies pass frequencies.

BPF and BPS in shunt arm & series arm design inter change. low pass filter & high pass filter. parallel combination: low pass filter & high pass filter. cut-off frequency of HPF is 0. I know well.

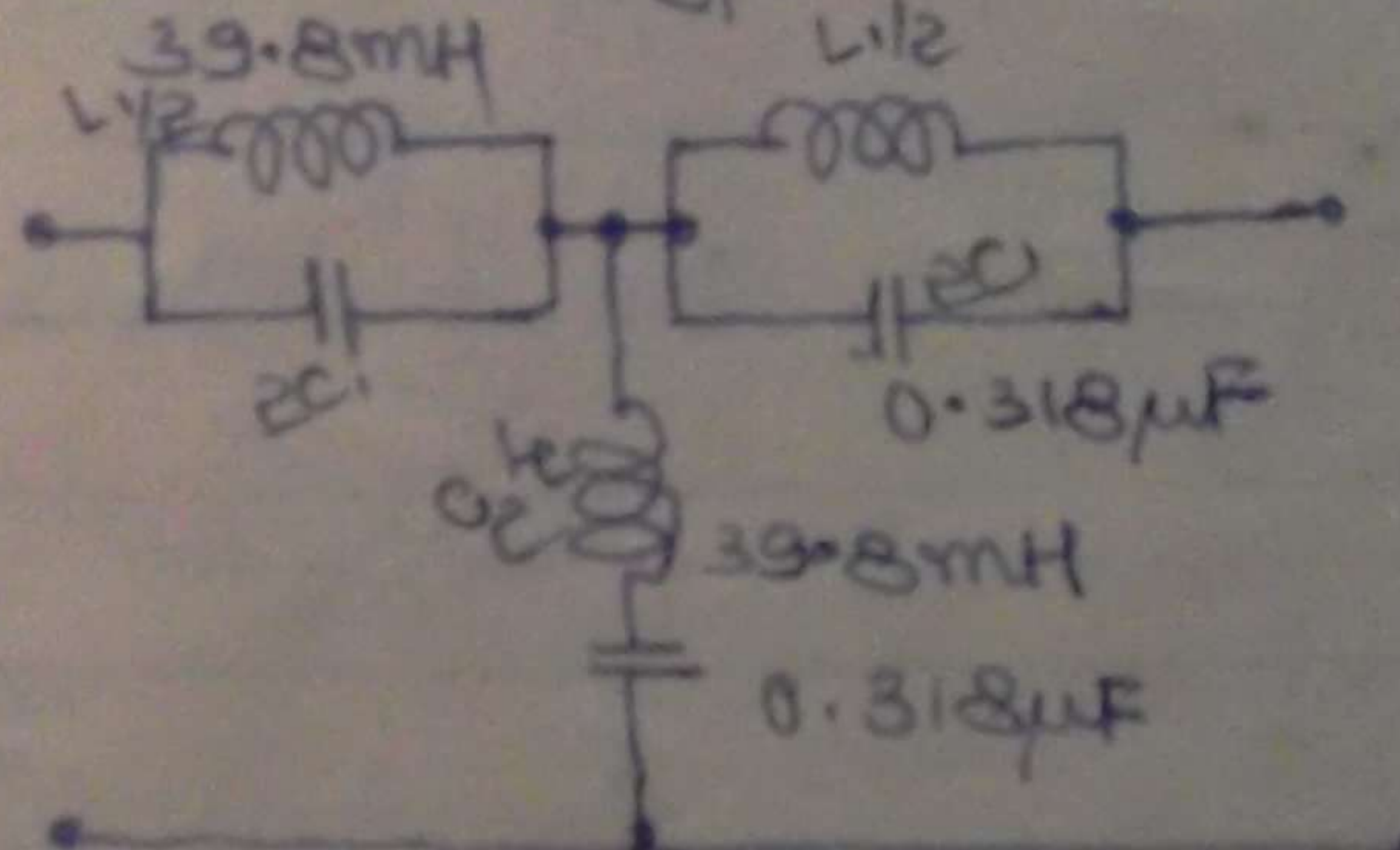Ex 5. Lower c/o freq 1 kHz & upper c/o freq 2 kHz constant k type b.e.f. design (Rk = 500 Ω)



$$f_i = 1 \text{ kHz}, f_e = 2 \text{ kHz}$$

$$L_i = \frac{R_k(f_e - f_i)}{\pi f_i f_e} = \frac{500 \times 1000}{\pi \times 10^3 \times 2 \times 10^3} = 79.8 \text{ mH}$$


$$C_e = \frac{L_1}{R_k^2} = \frac{79.6 \times 10^{-3} \times 10^6}{500^2} = 0.3184 \mu F$$

$$L_2 = \frac{R_k}{4\pi(f_c \cdot f)} = \frac{500}{4 \times 10^3 \pi} = 39.8 \text{ mH}$$

$$C_1 = \frac{L_2}{R_k^2} = \frac{39.8 \times 10^3}{500^2} = 0.159 \mu F$$

'm' derived section

13-21.7.83.

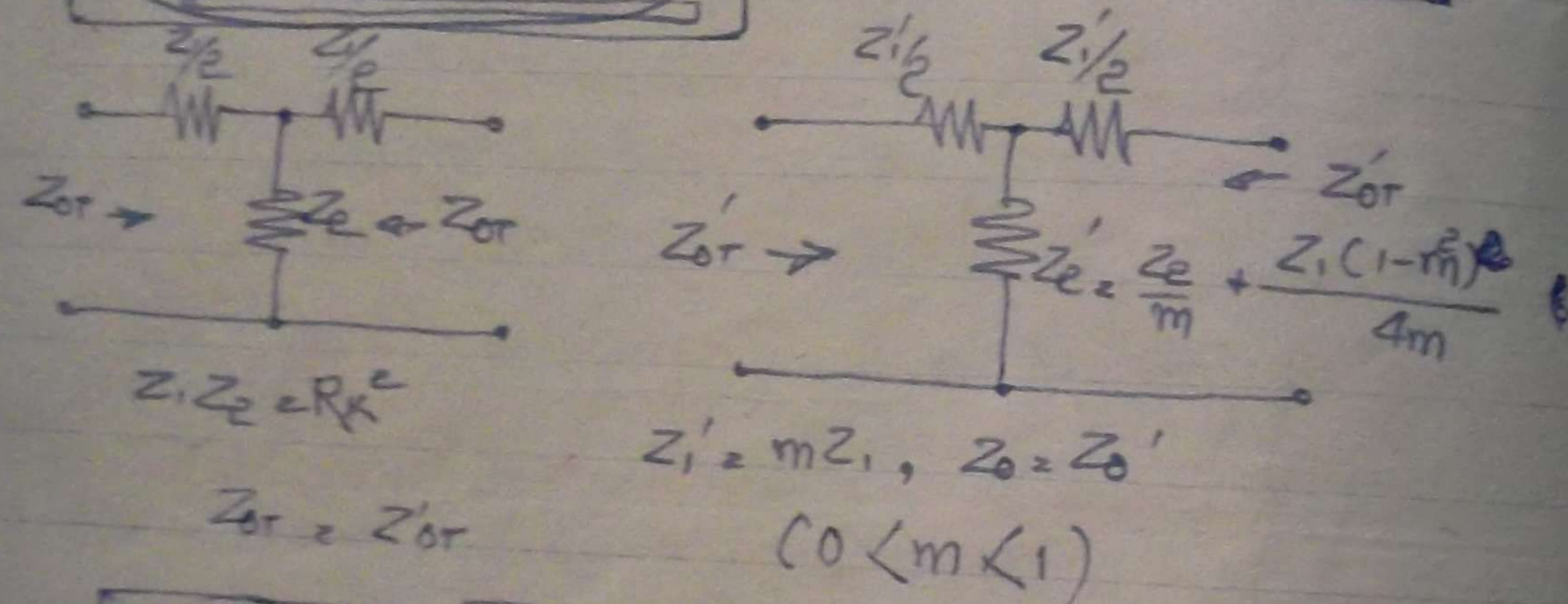

$$\sqrt{Z_2 + \frac{Z_1^2}{4}} = \sqrt{Z_2' + \frac{Z_1'^2}{4}}$$

$$Z_2 + \frac{Z_1^2}{4} = Z_2' + \frac{Z_1'^2}{4}$$


$$Z_2 + \frac{Z_1^2}{4} = mZ_2 + \frac{(mZ_1)^2}{4}$$

$$mZ_2 = Z_2 + \frac{Z_1^2(1-m^2)}{4}$$


$$\therefore Z_2' = \frac{Z_2}{m} + \frac{Z_1^2(1-m^2)}{4m}$$

$$Z_2' = \frac{Z_2}{m} \quad (0 < m < 1)$$



$$Z_{or} = Z_{or}'$$

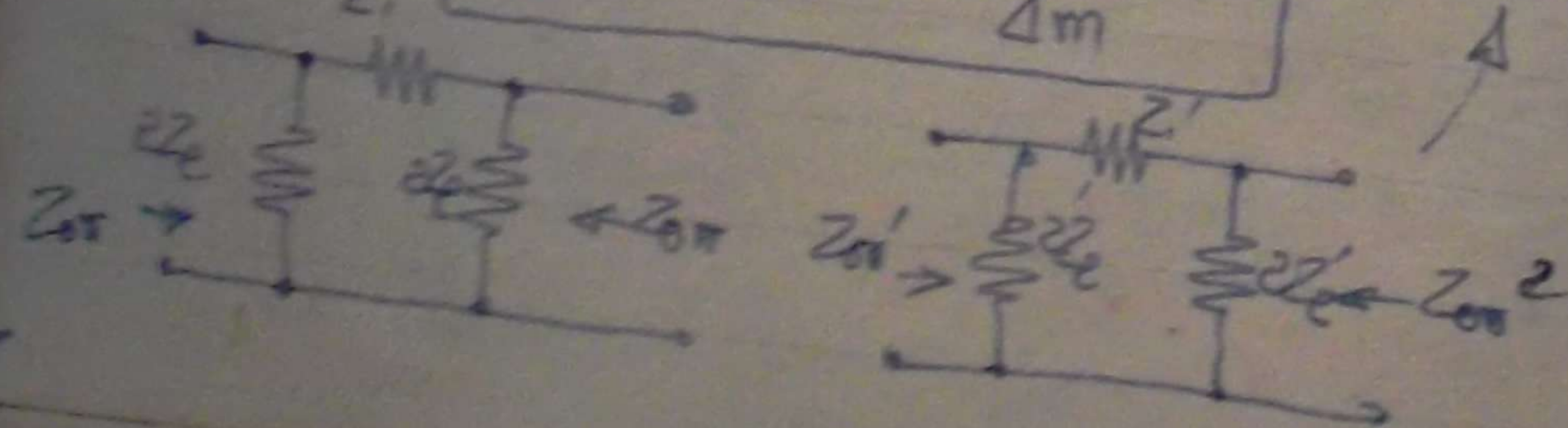

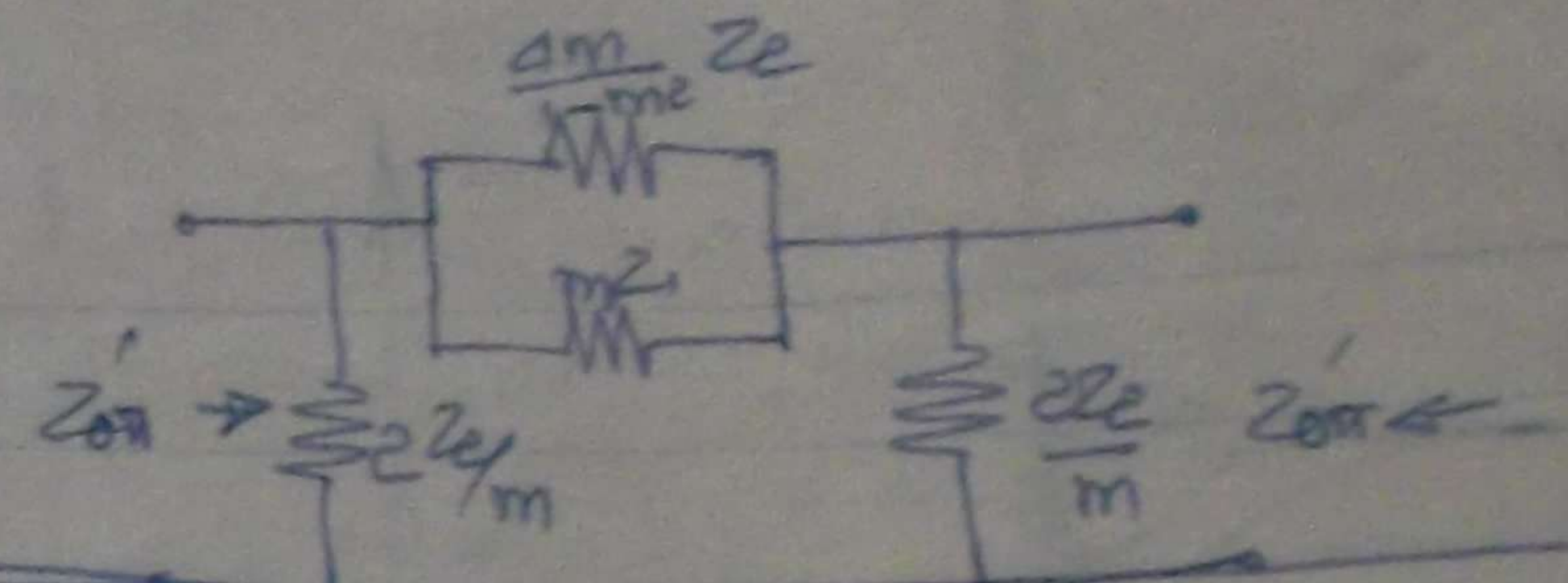
$$Z_1' = \frac{mZ_1 \times \frac{4m}{1-m^2} Z_2}{mZ_1 + \frac{4m}{1-m^2} Z_2}$$



'm' derived half section

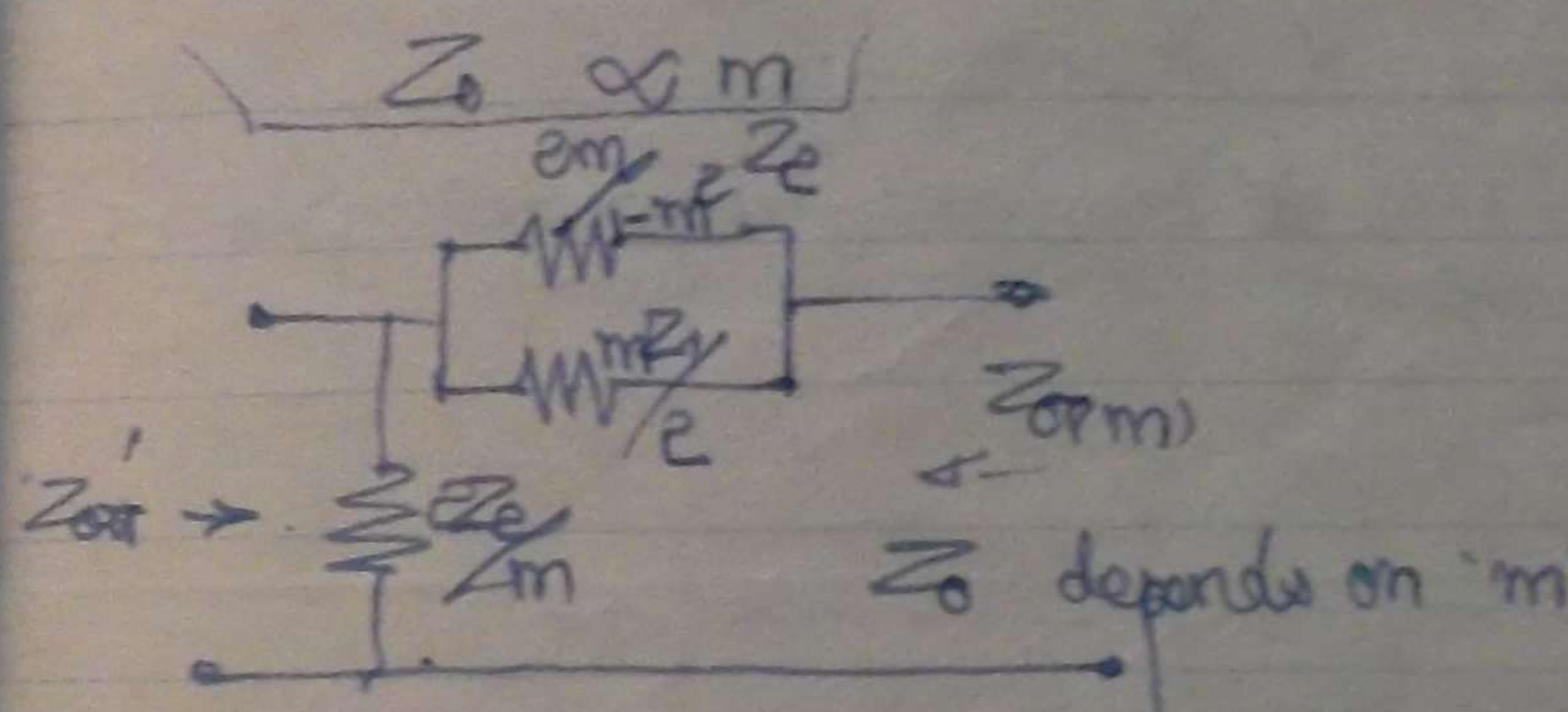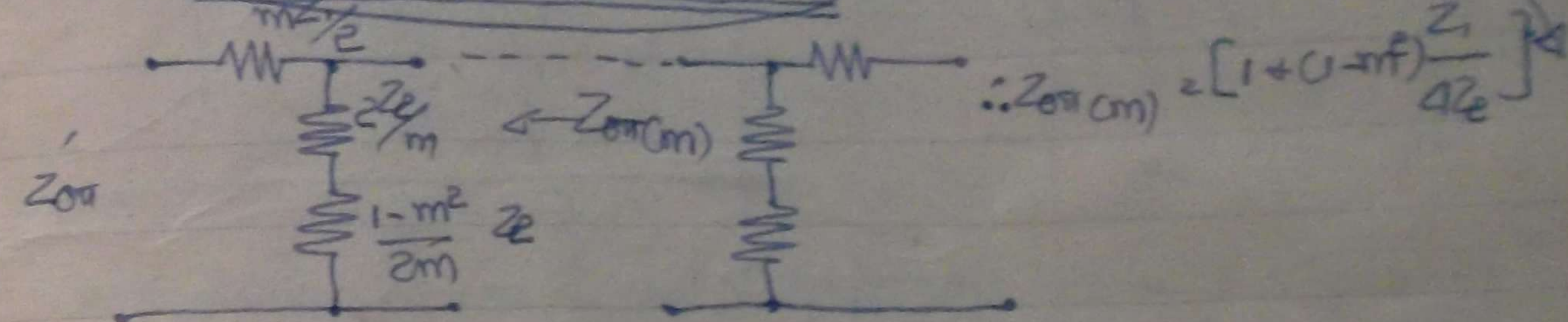

'm' derived L.P.F

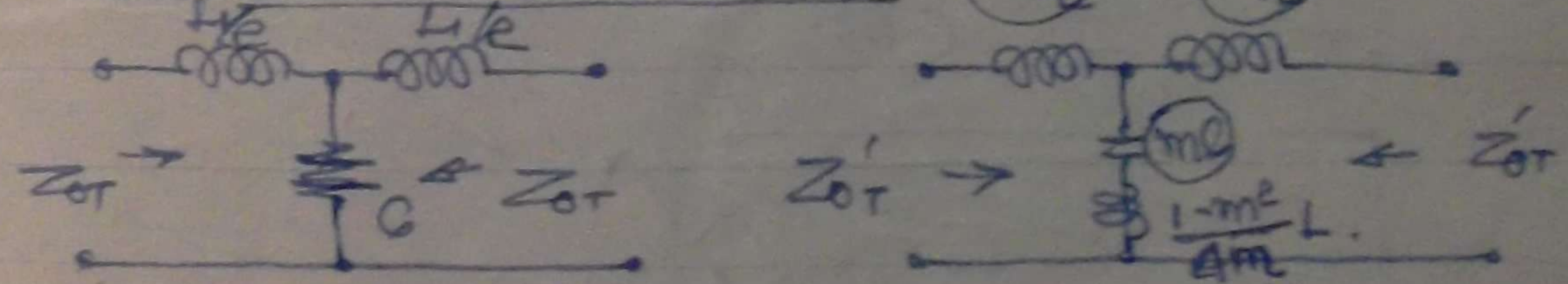


$$Z_2' = \left(\frac{Z_2}{m} + \frac{1-m^2}{4m} Z_1 \right)$$

$$Z_2 = \frac{1}{j\omega C}$$

$$Z_{or}(m) = Z_{or} \quad (m=1)$$

$$\text{dy } Z_{or}(m) = Z_{or} \quad (m=1)$$

Z_{or} depends on 'm'.

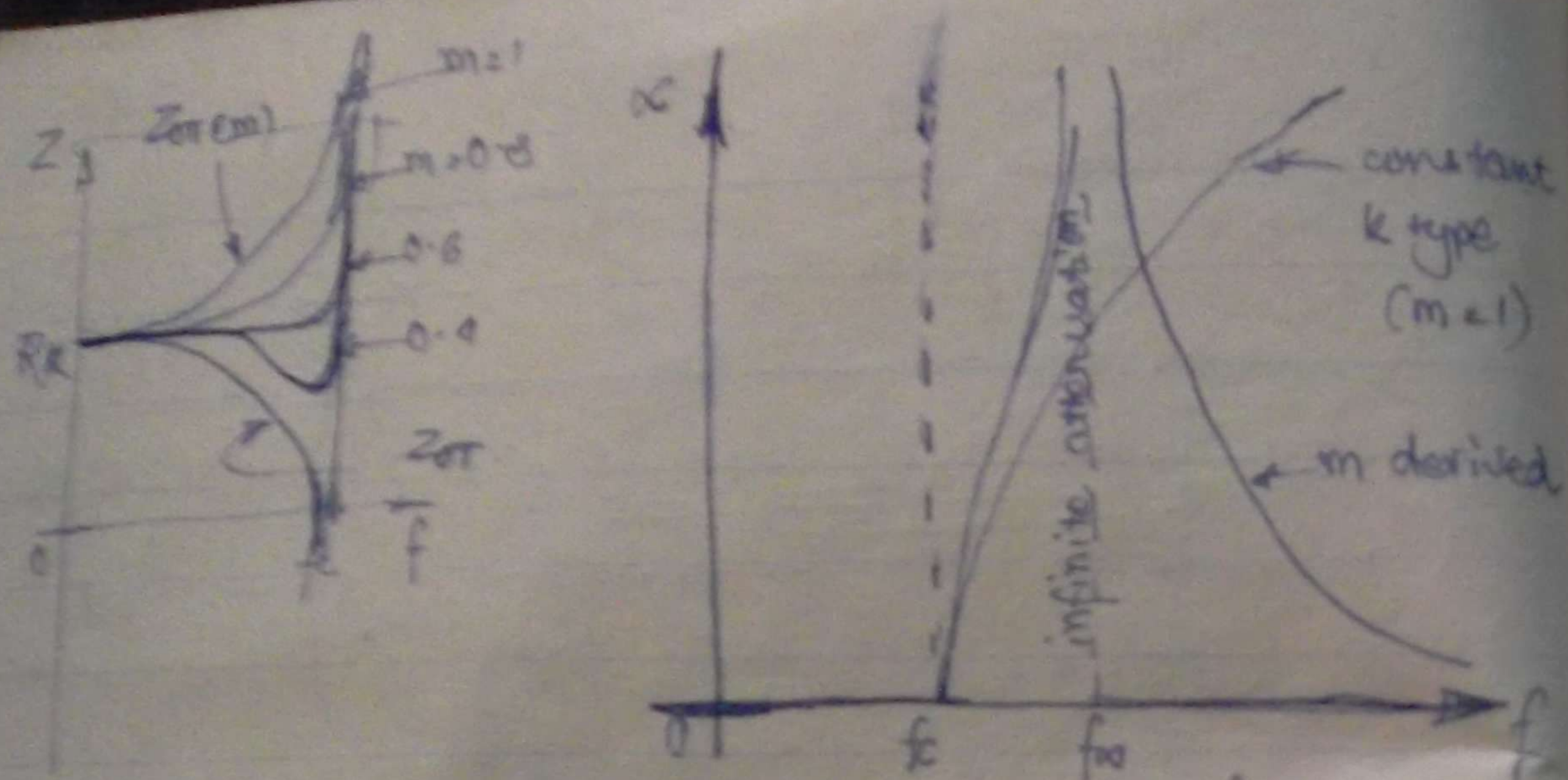

f_o = infinite attenuation freq (or) high ω freq, which is the resonance freq. of shunt arm.

(At ∞ freq ω shunt arm is resonance freq ω_o)

$$\text{At } f_o \Rightarrow \frac{Z_e}{m} = \frac{1-m^2}{4m} \cdot Z_1$$

$$Z_1 = j\omega L, Z_e = \frac{1}{j\omega C} \Rightarrow \frac{1}{m^2 \omega_o C} = \frac{1-m^2}{4m} \cdot \omega_o L$$

$$1-m^2 = \frac{1}{\omega_o^2 L C}$$

$$1-m^2 = \frac{f_o^2}{f^2} \quad (f_o^2 = \frac{1}{L C})$$

$$m = \sqrt{1 - \left(\frac{f}{f_o}\right)^2}$$


ကျွန်ုပ်တို့သိသော
ကျွန်ုပ်တို့သိသော

2007. 8. 11

0745 857


2007. 8. 15

k-type π section

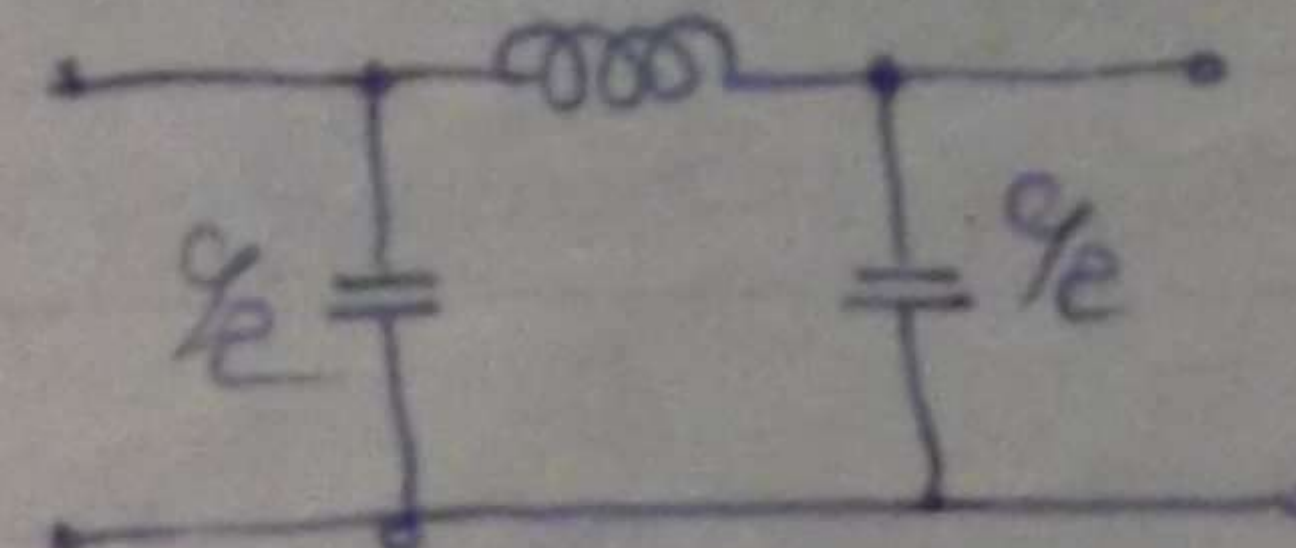



full

LPF 'm' derived π section



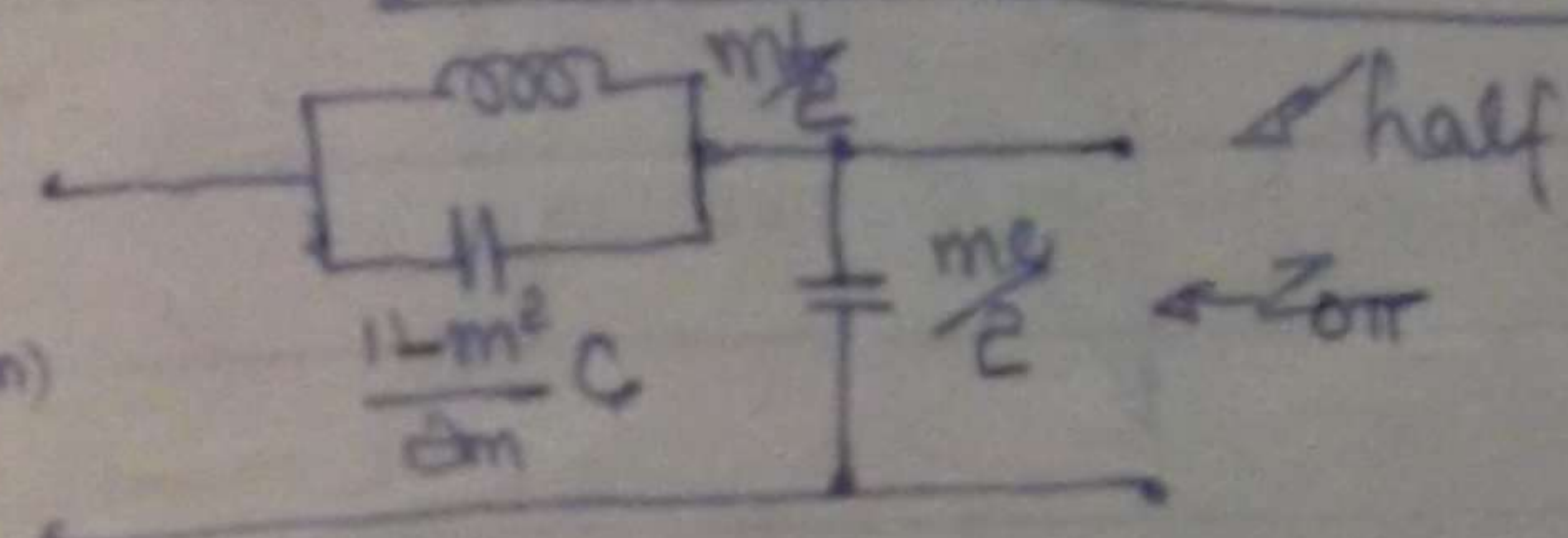


$Z_{0T}(m)$


(π section $\&$ section $\&$ m derived)

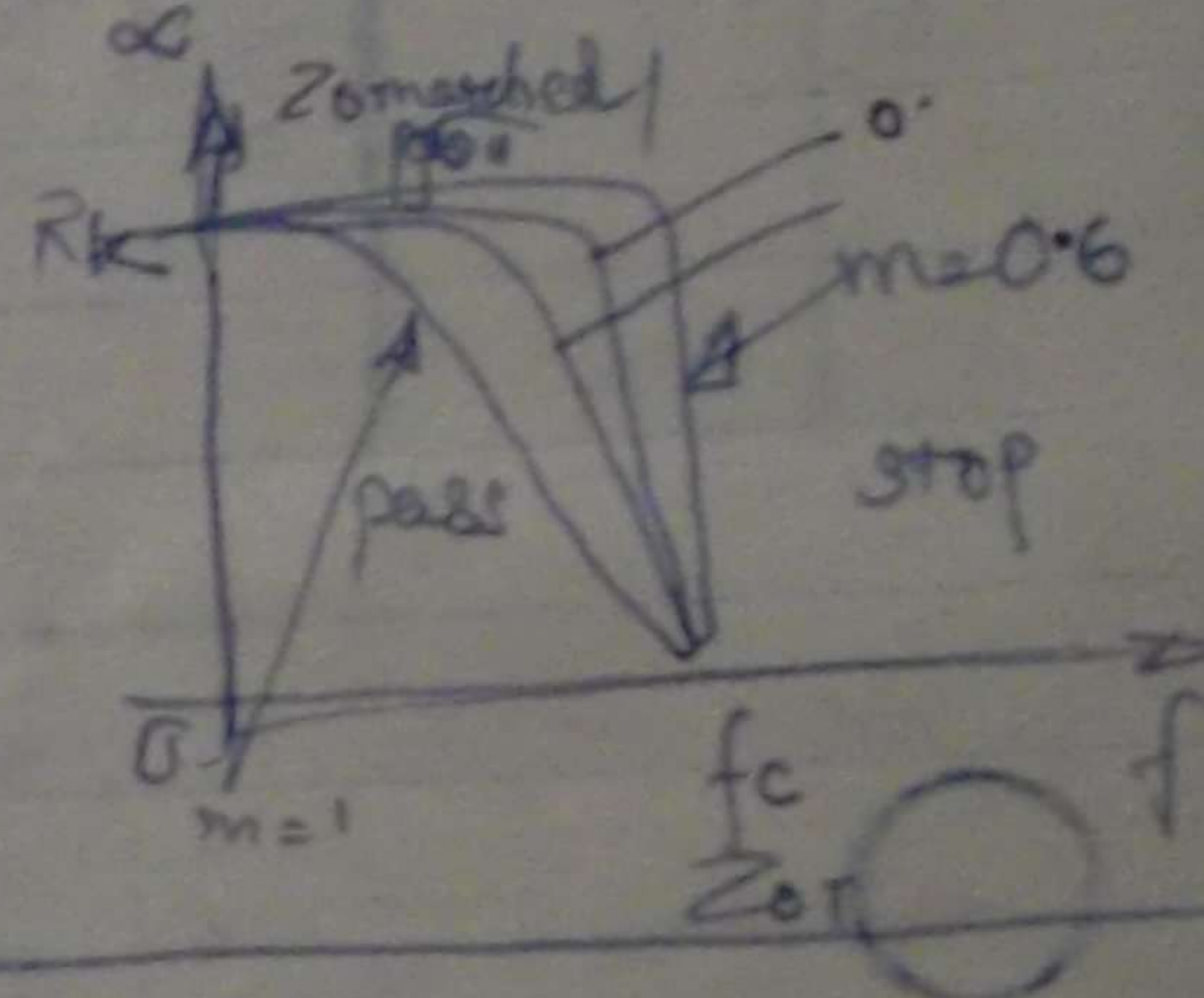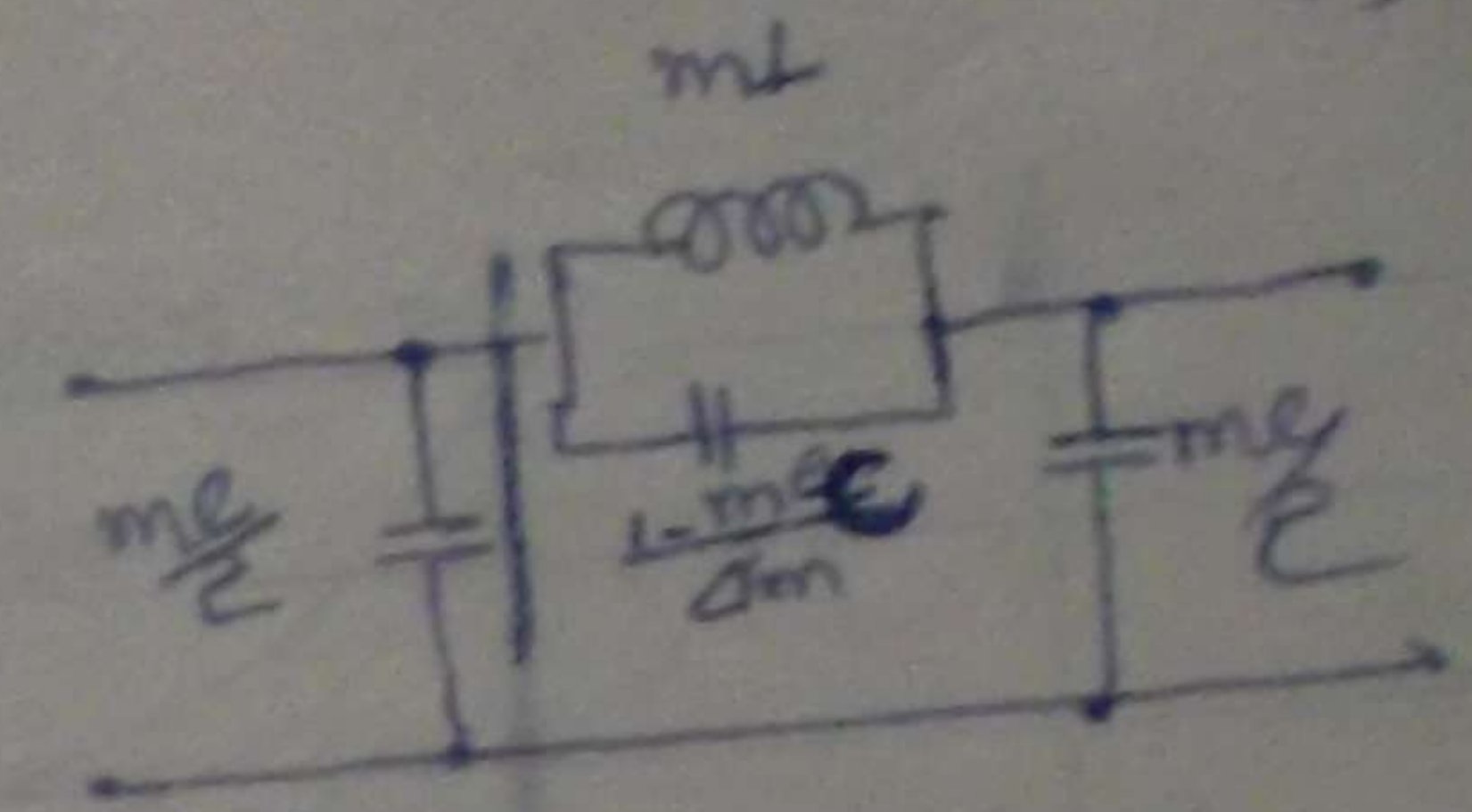

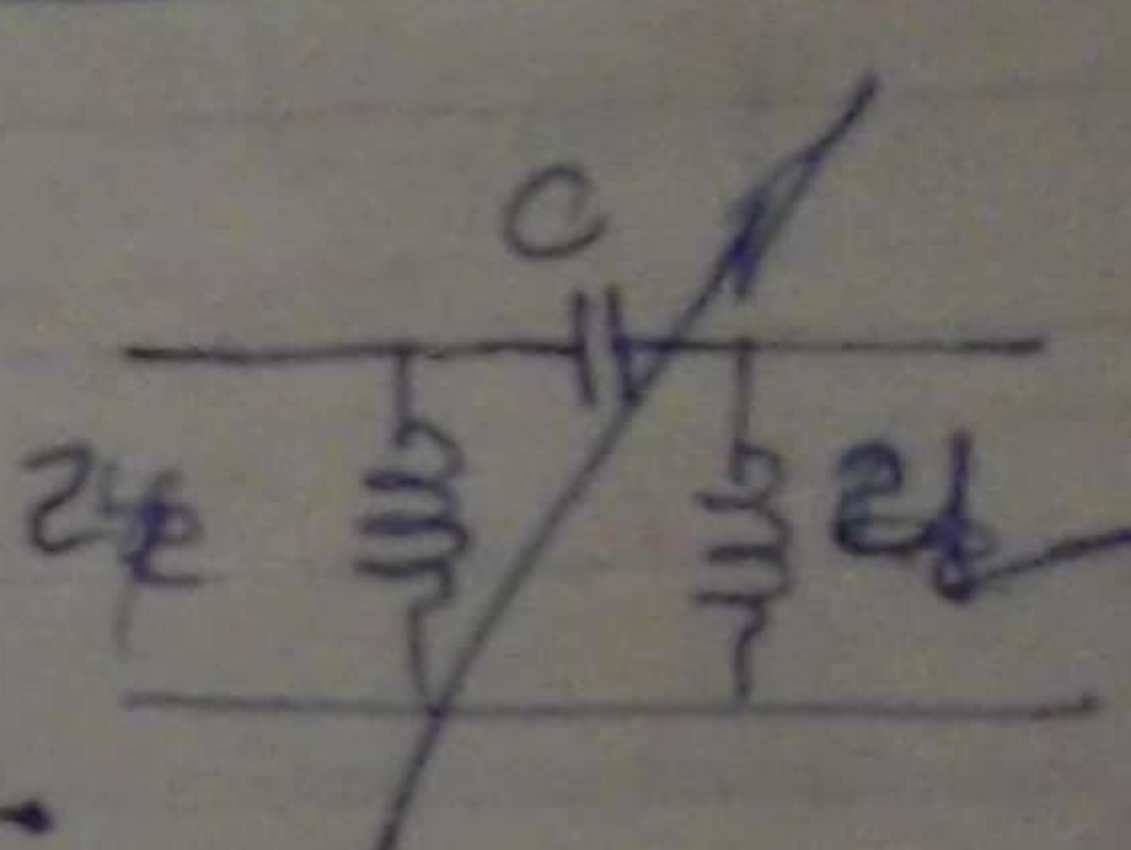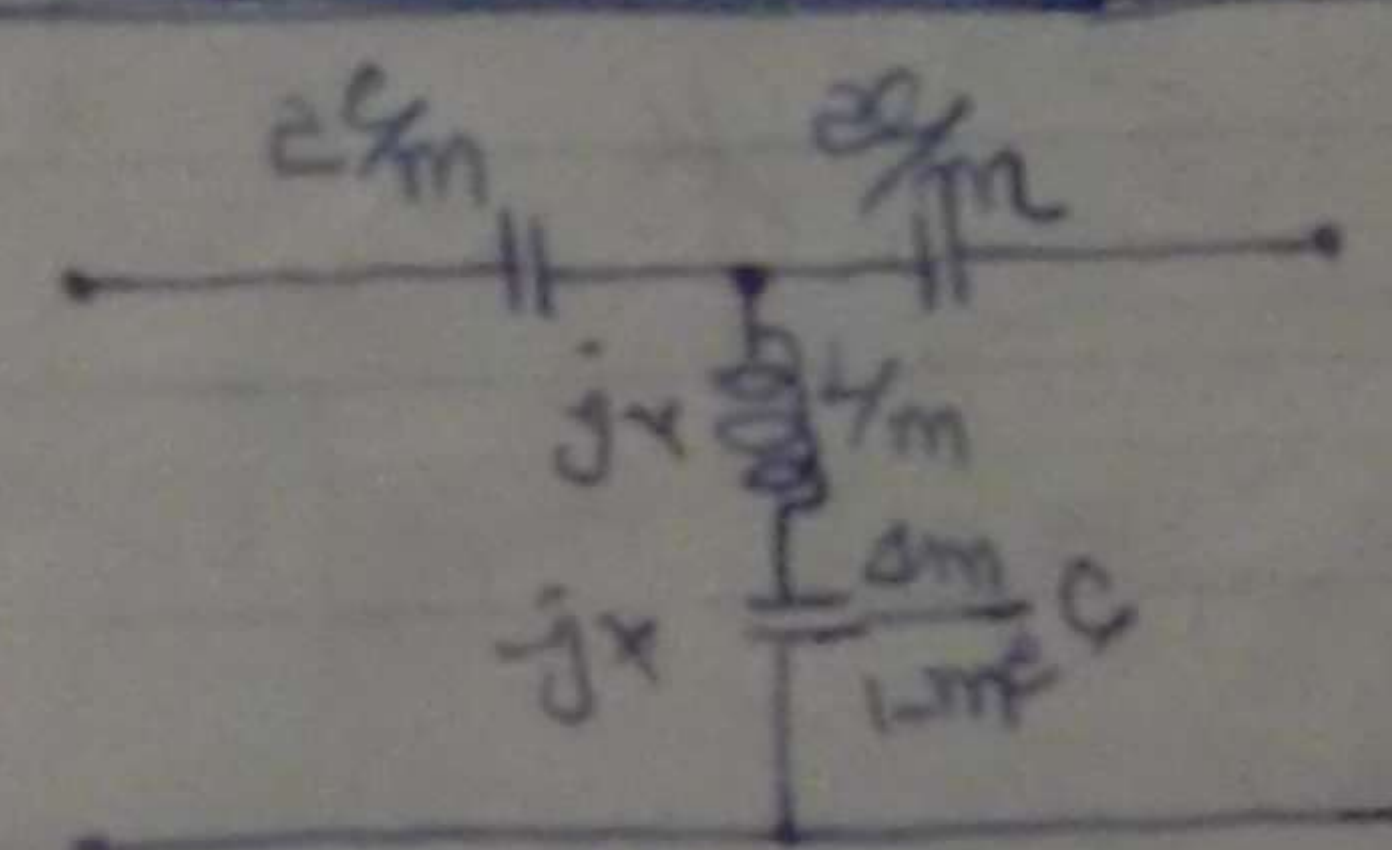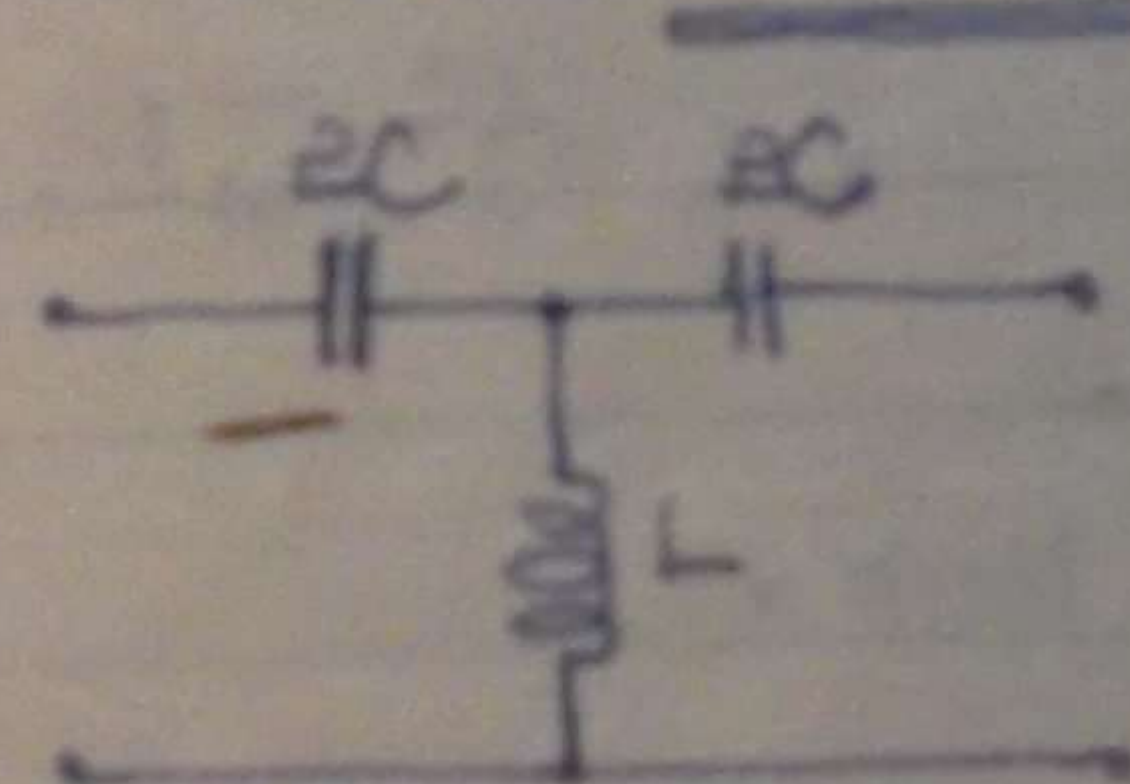
e. A. m derived High Pass Filter T-section



modified π section

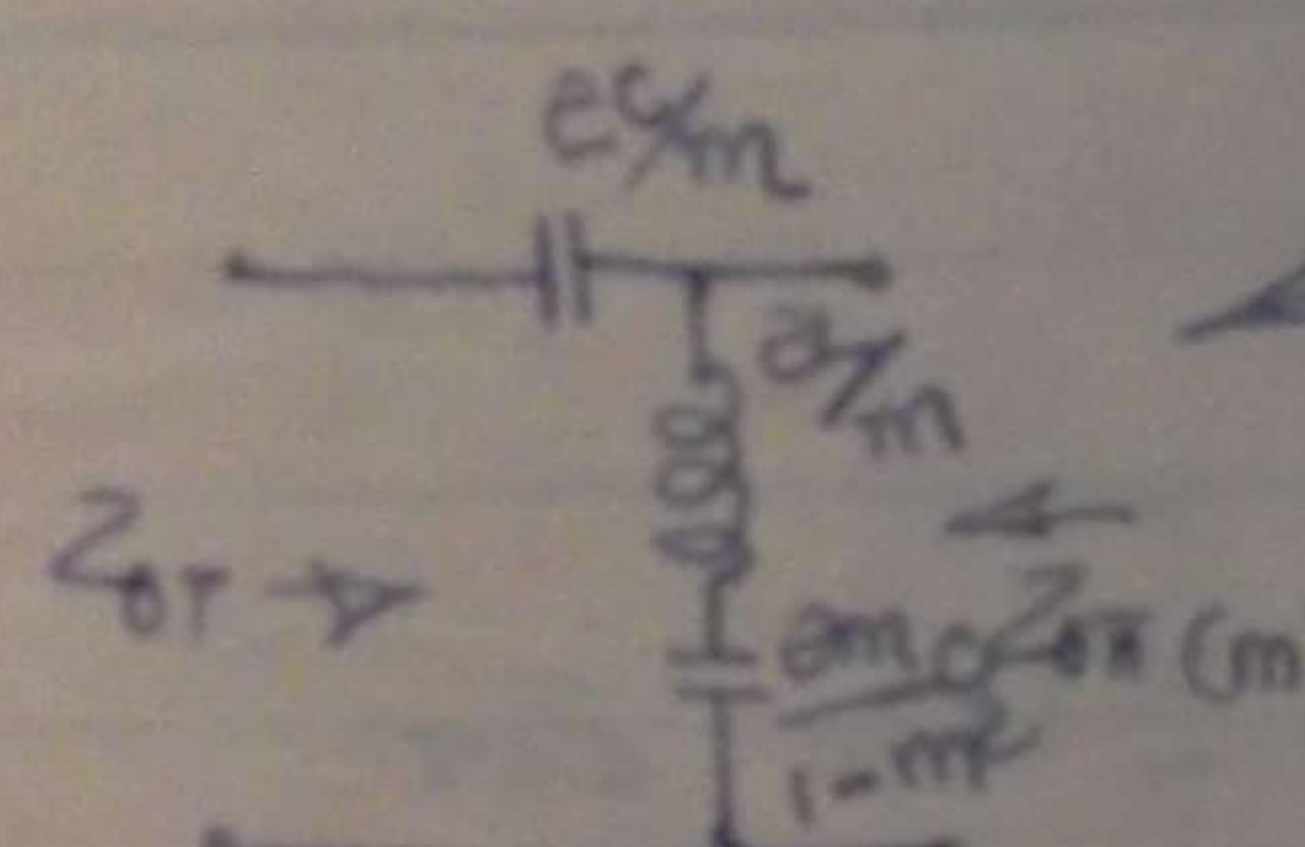


$Z_{0T} \rightarrow$


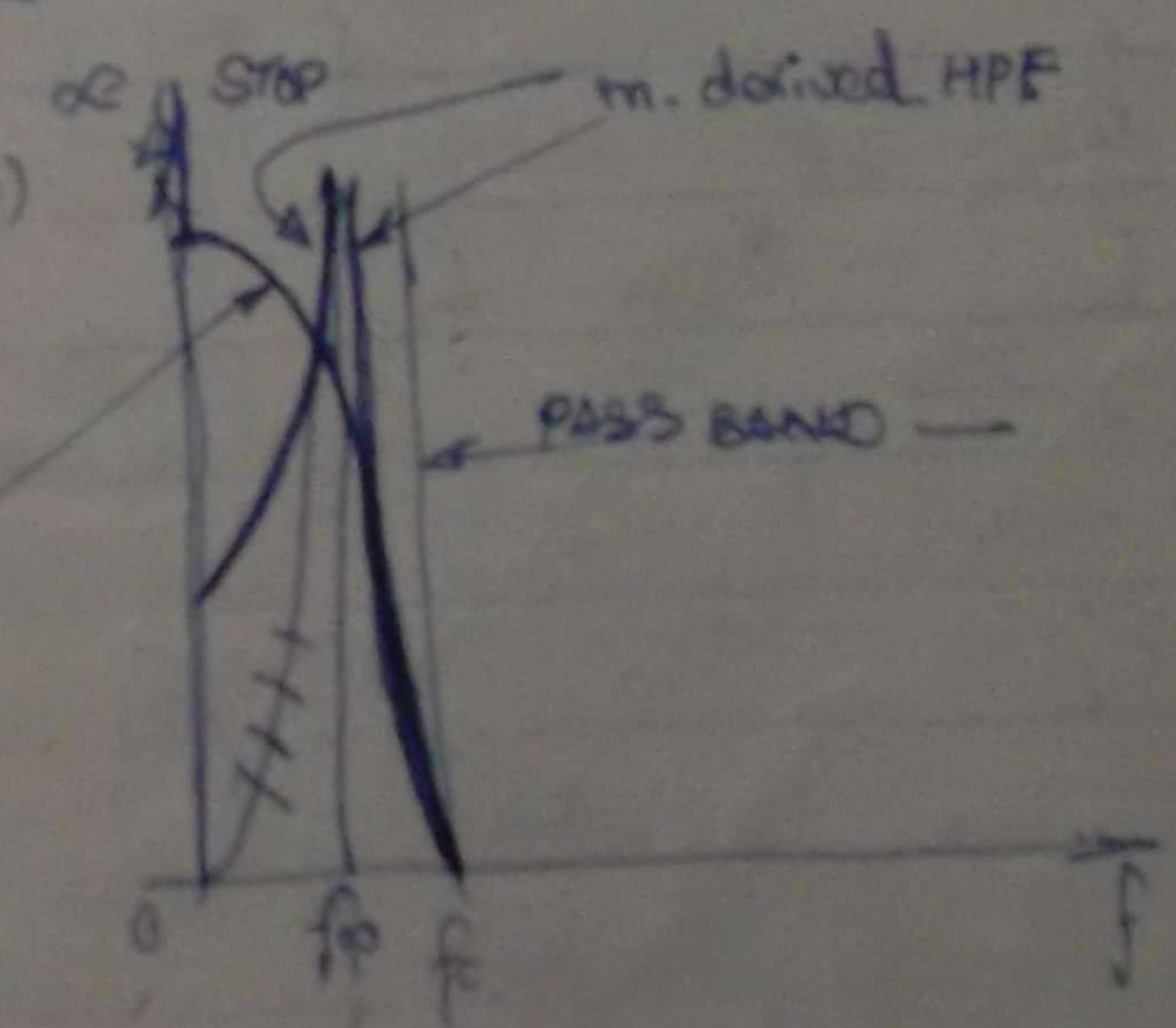


Simple HPF


same freq. = f_o


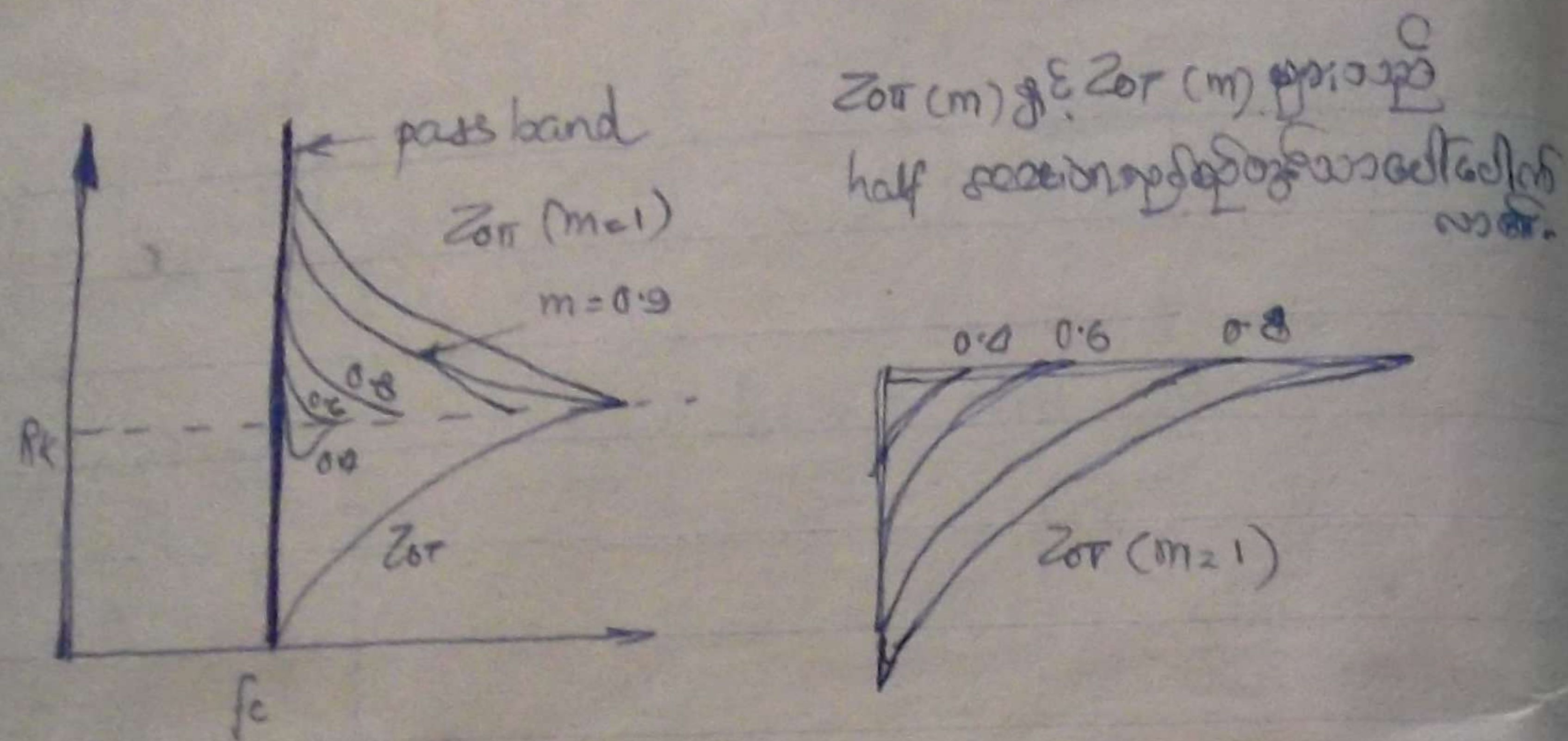


At f_0 , $X_C = X_L$, $\omega = \infty$ (pass band)
 $X_L \rightarrow \left| \frac{Z_0}{m} \right| = \left| \frac{1-m^2}{4m} Z_1 \right| \leftarrow X_C$
 $m = \sqrt{1 - \left(\frac{f_0}{f} \right)^2}$
 $LPE \text{ of } m = \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f_0} \right)^2}$
 $Z_{12} = \frac{1}{j\omega C}$, $Z_2 = j\omega L$ (pass band)
 $\frac{2\pi f_0 L}{m} = \frac{1-m^2}{4m} \cdot \frac{1}{2\pi f_0 C}$
 $1-m^2 = (4\pi)^2 f_0 L C$

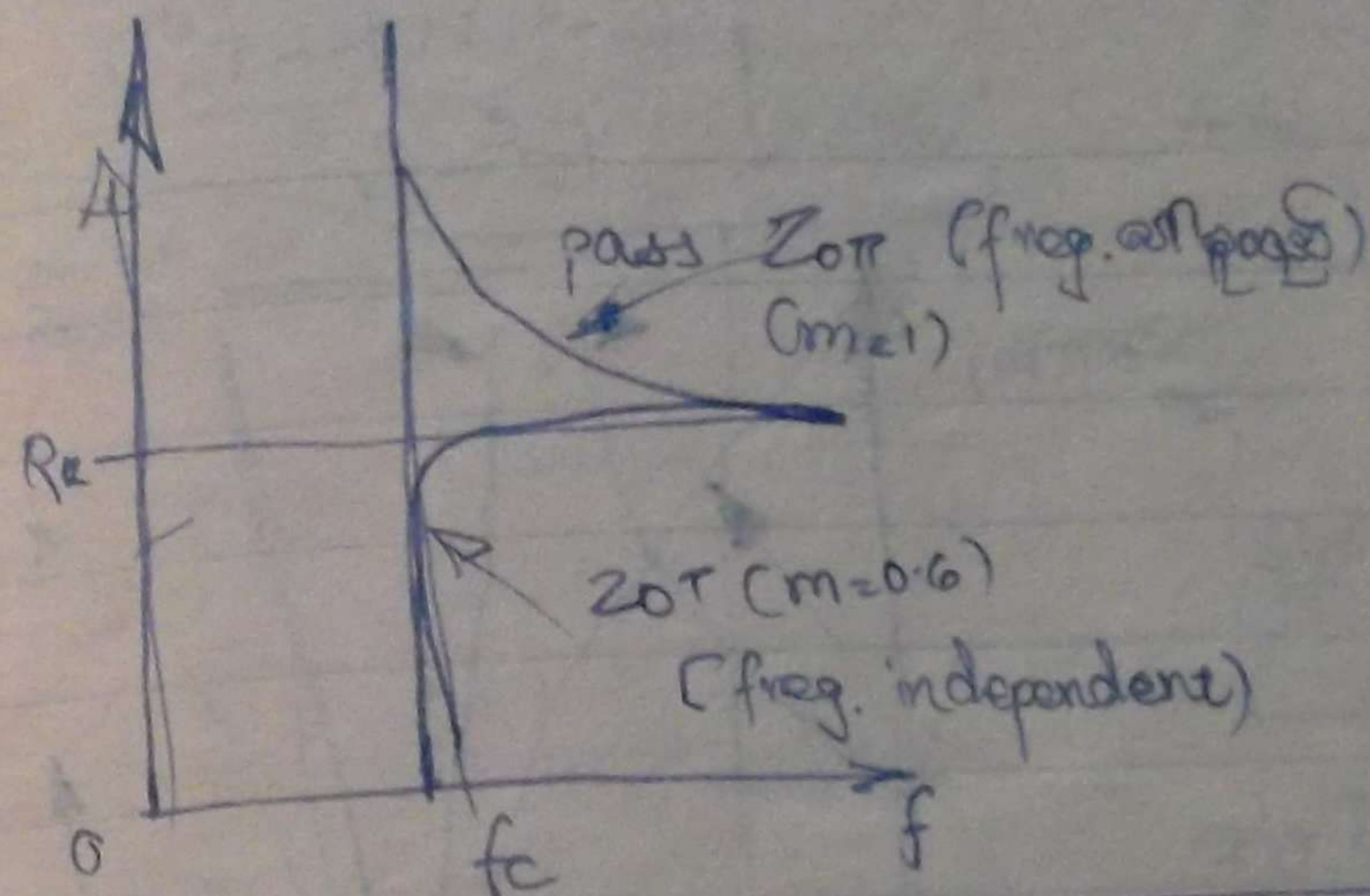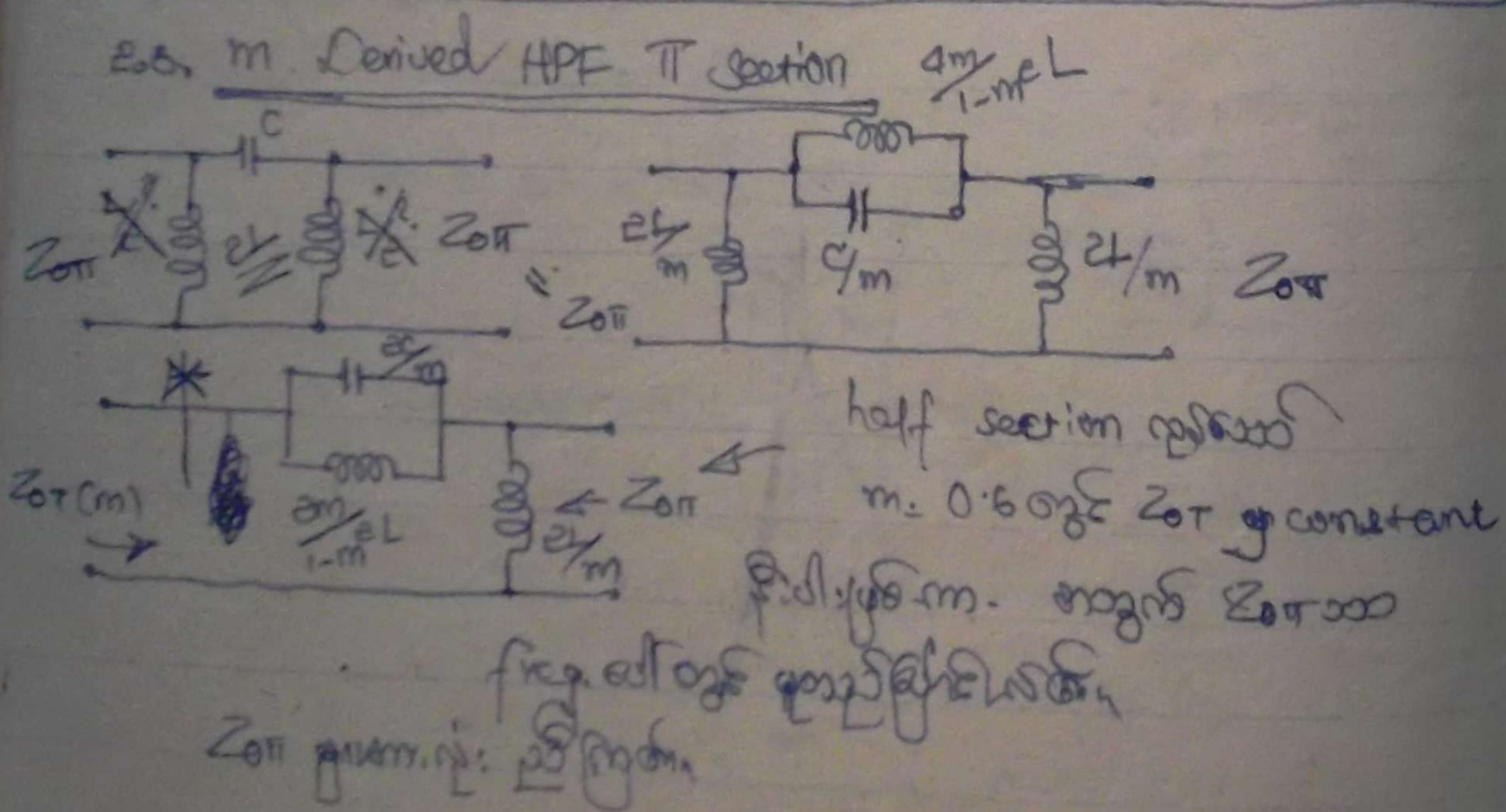

3. m -Derived Band Pass Filter

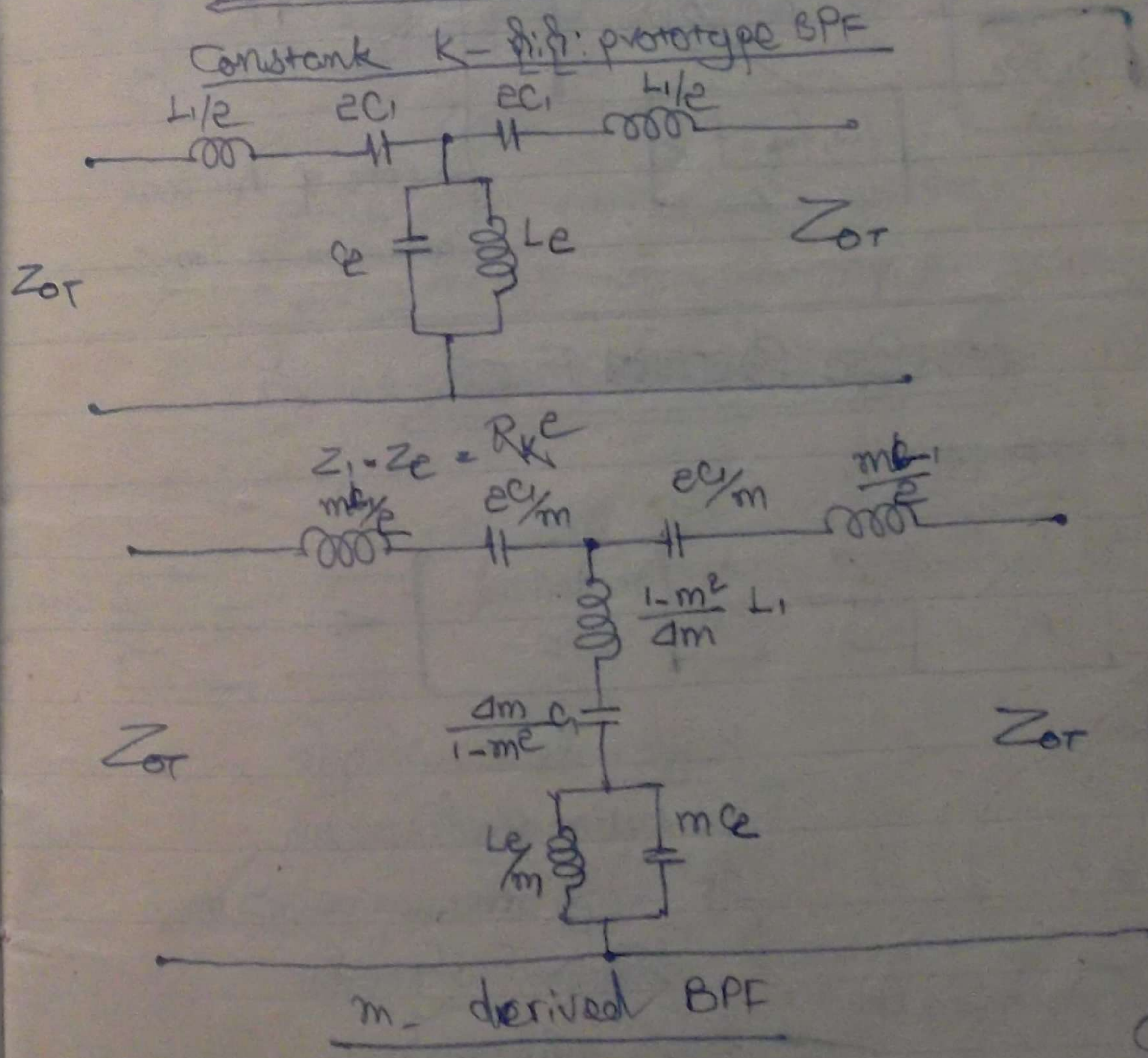


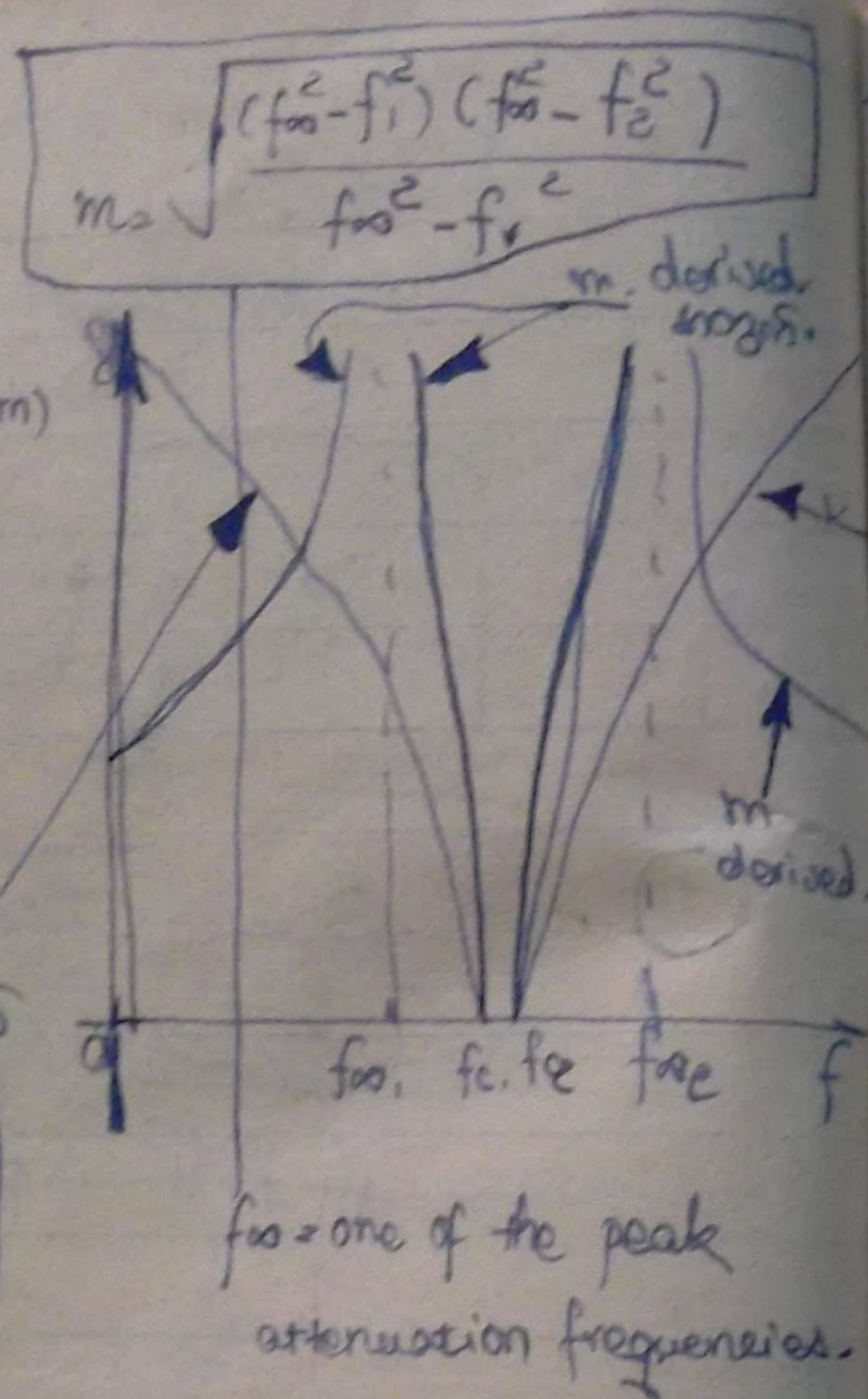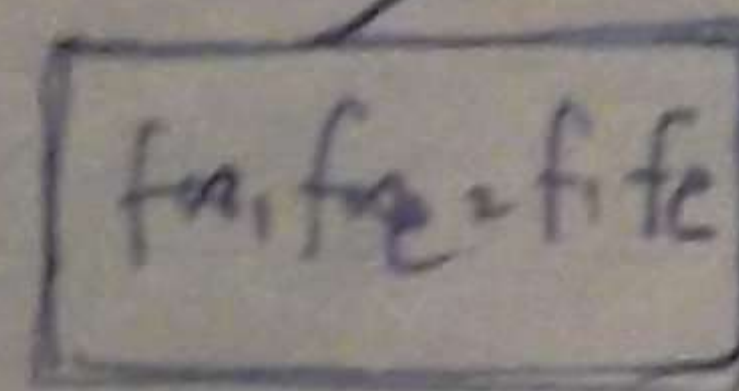


K type LPF m derived LPF

K နှင့် m ခေါင်း၊ လှိုင်းရှည်
 ရှင်း action နှစ်နှစ်လေးက
 LFF ခေါင်း attenuation ရှင်း။
 နှစ်နှစ်လေးက နှစ်နှစ်လေးက
 ခေါင်း နှစ်နှစ်လေးက
 နှစ်နှစ်လေးက နှစ်နှစ်လေးက

- for assigned.

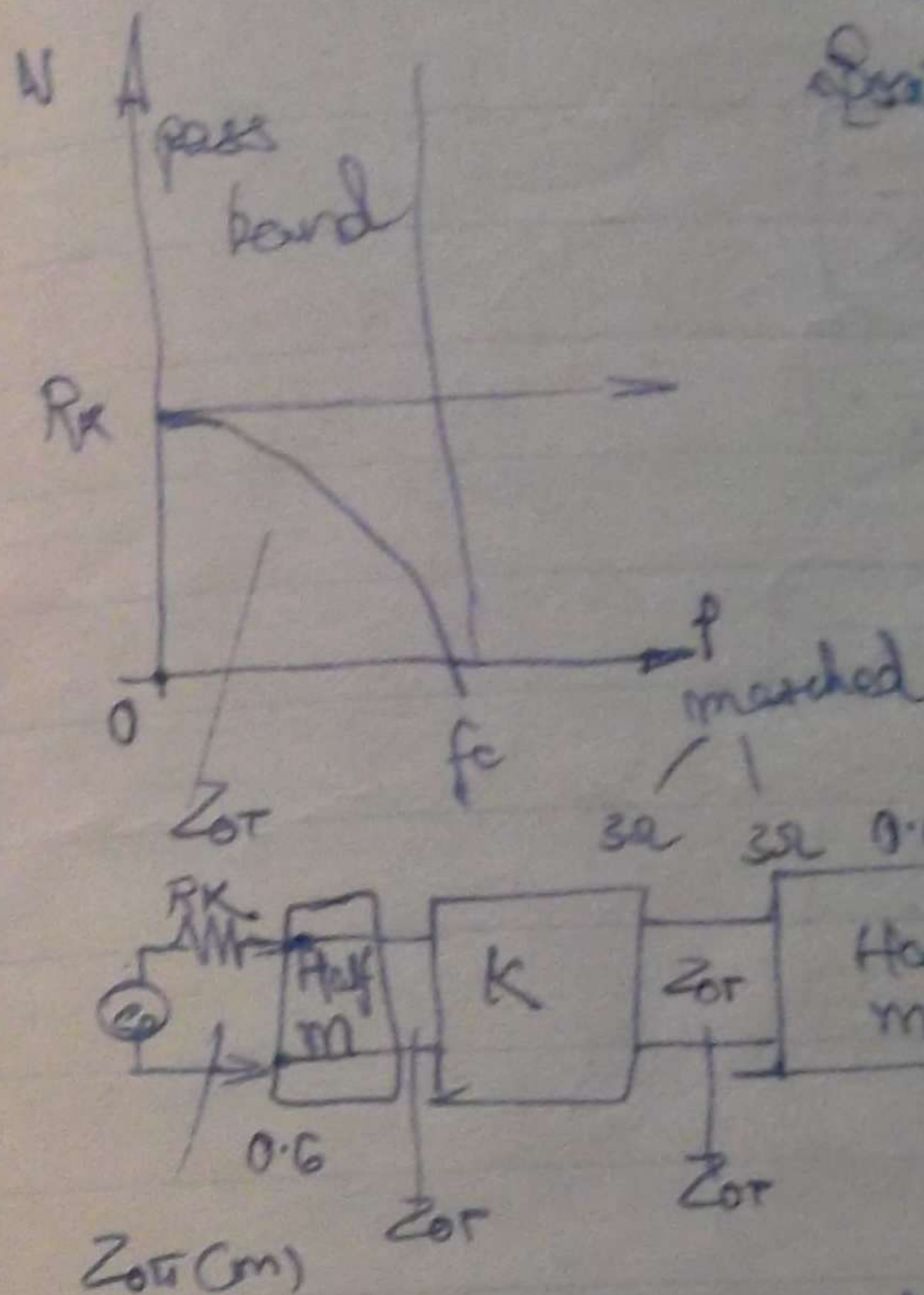

Generalized Zyg. in the middle
of the half sec. in the middle of the

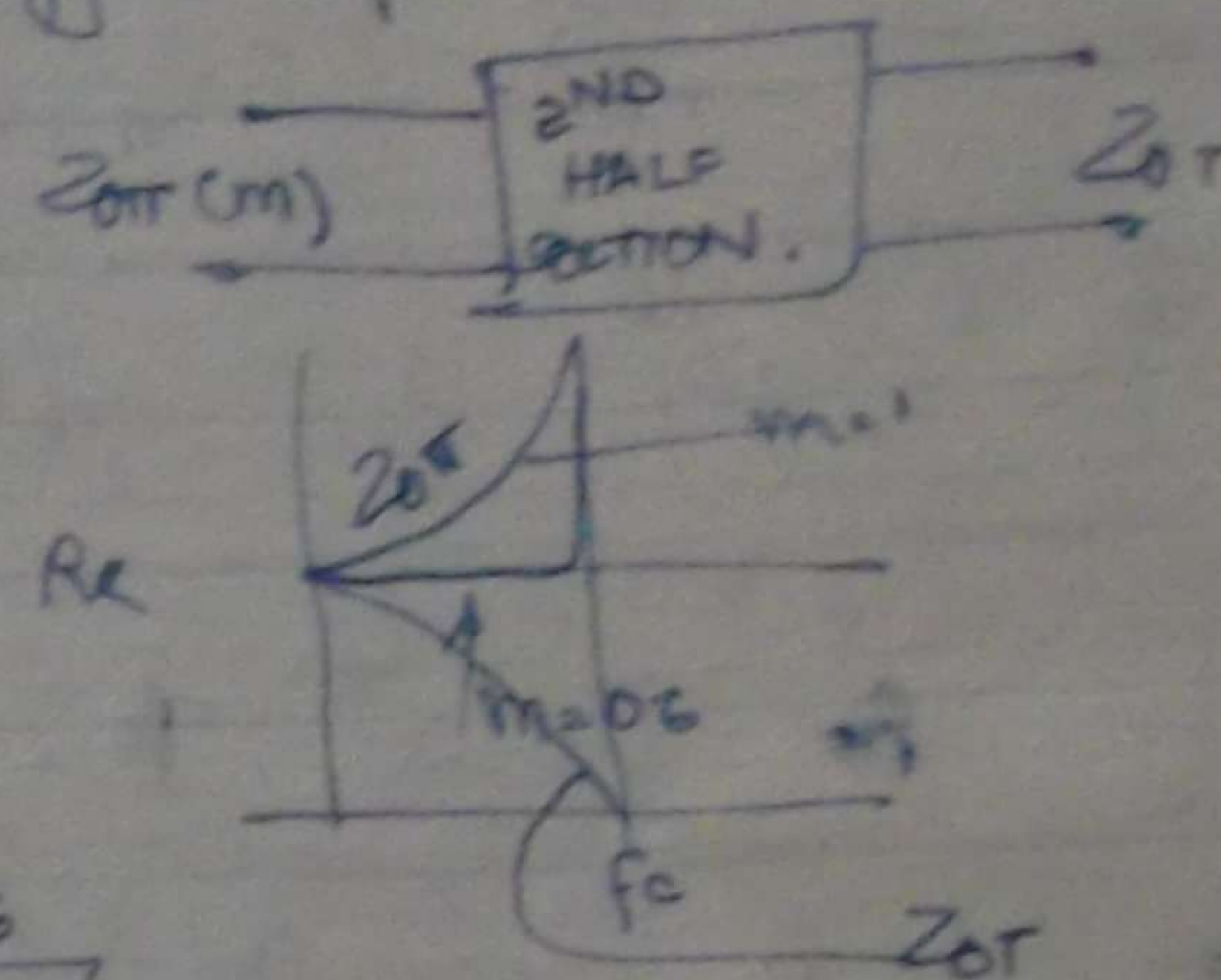[illegible]

(အထက်တွင် VOL - 4 တွင်ဖော်ပြပါ)

FILTERS

LPF $\rightarrow L = \frac{R_k}{\pi f_c} \quad , \quad C = \frac{1}{\pi f_c R_k}$

$$HPE \rightarrow L = \frac{P_k}{\Delta T_k} \quad ; \quad 0 = \frac{1}{\Delta T_k R}$$

$$C_2 = \frac{1}{\pi \sqrt{1 - \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2}}$$

$$C_1 = \frac{e-f_1}{e-f_2}, C_2 = \frac{R(e-f_1)}{e-f_2}$$

$$\rightarrow \frac{f_i(2-f_i)}{1 + f_i \cdot f_i} \rightarrow \frac{f_i f_i}{1 + f_i \cdot f_i}$$

• 10. 11. 1950

செய்யுதேவாரம் தந்தியை முடித்து
மெய்யாக அன்பு உடையவர்களைத் தந்தியை
தீர்த்து வைத்திருப்பதைப் பற்றி

[illegible][illegible]